 


Újrakonfigurálható eszközök



3. Verilog blokkok és struktúrák

Végh János: Bevezetés a Verilog hardverleíró nyelvbe c. jegyzete nyomán

Tartalom

- Rendszertaszkek és -függvények
- Formátumozott kiíratás a naplófájlba (\$monitor)
- Az idő kezelése a szimuláció során
- Az **always** blokk és az eseményvezérlés
- Szekvenciális áramkörök tervezési szempontjai
- Blokkoló és nemblokkoló értékadások
- **if - else** vezérlő utasítás
- Viselkedés-alapú tervezés

Rendszertaszkok és -függvények

- A `$monitor` és a `$display` rendszertaszkok a szimulátor naplófájlba írnak. A különbség annyi, hogy a `$display` csak egyszer ír a naplófájlba, nem végez folyamatos monitorozás.
- **Formátumozott kiíratás:** egy formátumvezérlő szöveglánc mondja meg, hogy a paramétereket milyen formátumban kell kiírni. Pl. `$monitor("t=%3d x=%d,y=%d,z=%d \n",$time,x,y,z);`
 - ❖ `%d` decimális kiíratás
 - ❖ `%4b` bináris kiíratás 4 számjeggyel
 - ❖ `%h` hexadecimális kiíratás
- Az idő formátumának megadása: `$timeformat(-9, 1, "ns", -7);`
-9: időegység (ns), 1: számjegyek száma, "ns": string, -7: mezőszélesség
- `$stop` – töréspont
- `$finish` – szimuláció vége

Az idő kezelése


- Az előző előadás példáiban az idő dimenziótlan mennyiség volt.
- Verilogban az idő mértékegységét a **timescale** direktívával adhatjuk meg. Például:
timescale 1ns/100ps //időegység/pontosság
- Minden késleltetés a **timescale** direktívával megadott mértékegységben értendő. Például a fenti időegységgel számolva a **#10** érték egy 10 ns-os procedurális késleltetést jelent.
- Minden időérték a megadott pontosság egész számú többszörösére lesz kerekítve.
- Ha több modulban eltérő időskálát adunk meg, akkor a fordítási sorrendtől függ, hogy melyik időskála érvényesül (többnyire az utolsónak megadott érvényesül).
- Azokban a modulokban, amelyekben nem adunk meg időskálát, a saját időskálájukat az előzőleg fordított modulokból származtathatják.

Az always blokk

- A procedurális blokkok másik formája az **always** blokk, ami abban különbözik az **initial** bloktól, hogy nem csak egyszer hajtódik végre, hanem végtelen ciklust definiál.
- Aminek egy **always** blokkban értéket adunk, azt regiszterként kell definiálni.

```
module clockGen(clk);  
    output clk;    // a kimenet  
    reg clk;  
    initial  
        clk = 0;  
    always  
        #5 clk = ~clk ;  
endmodule
```
 
```
module counter(count);  
    output [4:0] count;  
    reg [4:0] count;  
    initial  
        count = 0;  
    always  
        #10 count = count + 1;  
endmodule
```



Az always blokk

- Az előző oldali példákat az alábbi próbapaddal vizsgáltuk (`always_tb.v`):

```
`timescale 1ns / 100ps
module test;
    reg clk;
    reg [4:0] count;
    initial begin
        $dumpfile("test.vcd");
        $dumpvars(0,test);
        clk = 0;
        count = 0;
        #50 $finish;
    end
    always #5 clk = !clk;
    always #10 count = count + 1;
    initial
        $monitor("time = %t, count = %4b (%0d)", $time, count, count);
endmodule
```

Megjegyzés:

Az előző oldali **ClockGen** és **counter** modulokat lustaságból beledolgoztuk a **test** modulba...

Futtatás:

```
> iverilog -o test always_tb
> vvp test
time =          0, count = 00000 (0)
time =         100, count = 00001 (1)
time =         200, count = 00010 (2)
time =         300, count = 00011 (3)
time =         400, count = 00100 (4)
time =         500, count = 00101 (5)
>gtkwave test.vcd
```

Kombinációs logikai eseményvezérlés

- Az **always** utasítás után szerepelhet egy **@** és egy ún. érzékenységi lista, amelyben felsorolt események hatására lefut az **always** blokk.
- Az alábbi példában a komparátor két bemenőjele bármelyikének megváltozása az az esemény, melynek hatására a kiértékelési procedúrát újra le kell futtatni.
- Az **always** blokk csak egy utasítást tartalmazhat. Ha több tennivaló van, azokat össze kell fognunk a **begin ... end** párral.

```
module comparator(x,y,z);  
  input wire x;  
  input wire y;  
  output reg z;  
  reg p,q;  
  
  always @(x,y)  
    begin  
      p = (~x & ~y);  
      q = x & y;  
      z = p |q;  
    end  
endmodule
```

comparator.v

Megjegyzés:

Az alábbi kétféle írásmód ekvivalens

```
always @( a or b or c )
```

```
always @( a, b, c )
```

Forrás: referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog_16.php

Kombinációs logikai eseményvezérlés

- Az előző oldali komparátor modult az alábbi próbapaddal ellenőrizhetjük.

comparator_tb.v

```
module test;
  reg x;
  reg y;
  wire z;
  comparator uut (x,y,z);
  initial begin
    $dumpfile("test.vcd");
    $dumpvars(0,test);
    x = 0;
    y = 0;
    #20 x = 1;
    #20 y = 1;
    #20 x = 0;
    #20 y = 0;
    #40 $finish;
  end

  initial begin
    $monitor("x=%d,y=%d,z=%d \n",x,y,z,);
  end
endmodule
```


```
> iverilog -o test comparator.v comparator_tb.v
> vvp test
VCD info: dumpfile test.vcd opened for output.
x=0,y=0,z=1
x=1,y=0,z=0
x=1,y=1,z=1
x=0,y=1,z=0
x=0,y=0,z=1
```

Forrás: referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog_16.php

Eseményvezérlés sorrendi áramköröknél

- A sorrendi áramkörök véges állapothalmazzal rendelkeznek, s a kimenetek állapota a bemenetek pillanatnyi állapotán kívül az előzményektől (az előző állapottól) is függ.
- A szekvenciális áramköröknél általában van egy globális órajel, és az áramkörben az állapotváltások az óra felfutó vagy lefutó élénél történnek.
- **D flip-flop:** az órajel pozitív élénél a D bemenet pillanatnyi állapota rögzül a Q kimeneten.
 
```
module dff (
    input wire clock,
    input wire D,
    output reg Q
);
    always @(posedge clock)
        Q = D;
endmodule
```



Forrás: referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog_31.php

Eseményvezérlés sorrendi áramköröknél

```
`timescale 1ns / 1ns
module test;
  reg clock = 0;
  reg D = 0;
  wire Q;
  dff d1 (clock,D, Q);
  integer i;
  initial begin
    $dumpfile("test.vcd");
    $dumpvars(0,test);
    #8 D= 1;
    #10 D= 0;
    #10 D= 0;
    #10 D =1;
    #10 D =0;
    #10 D = 1;
    #40 $finish;
  end
end
```


```
always #10 clock = ~clock;
initial begin
  $monitor("Clock=%d,D=%d,Q=
%d\n",clock,D,Q);
end
Endmodule
```

dff_tb.v

Futtatás:

```
> iverilog -o test dff_tb.v dff.v
> vvp test
> gtkwave test.vcd
```

 Forrás: referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog_31.php



Szimulációs versenyhelyzetek elkerülése

```
// Egyszerre írjuk/olvassuk b-t  
always @(posedge clock)  
    b = a;  
  
always @(posedge clock)  
    c = b;
```

= blokkoló értékadás

- A Verilog nem-determinisztikus, így nem tudható, hogy c értéke b lesz, vagy a.
- A szimulációs versenyhelyzet elkerülésére használjunk nem-blokkoló értékadásokat! Ezeknél az értékadás csak az összes jobboldali kifejezés kiértékelése után történik.

```
// Nem-blokkoló értékadások  
always @(posedge clock)  
    b <= a;  
  
always @(posedge clock)  
    c <= b;
```

<= nem-blokkoló
értékadás

Nem-blokkoló értékadások

$$x \leq y + z;$$

- A közöséges nem-blokkoló értékadás végrehajtási sorrendje a következő:
 - 1) Kiértékelésre kerül a jobboldali kifejezés, az eredmény eltárolódik
 - 2) Végrehajtásra kerül minden más utasítás (kivéve a nem-blokkoló értékadásokat)
 - 3) Végrehajtásra kerül az értékadás

Értékadáson belüli késleltetések

$$x \leq \#5 \ y + z;$$

- A fenti értékadás végrehajtási sorrendje a következő:
 - 1) Kiértékelésre kerül a jobboldali kifejezés, az eredmény eltárolódik
 - 2) Eltárolódik az értékadás időpontja (jelen esetben: $t + 5$)
 - 3) Az előírt időpontban végrehajtásra kerül minden más utasítás (kivéve a nem-blokkoló értékadásokat)
 - 4) Végrehajtásra kerül az értékadás az eltárolt adattal

Értékadáson belüli eseménykezelés

$$x \leq @(\text{posedge } c \uparrow k) y + z;$$

- A fenti értékadás végrehajtási sorrendje a következő:
 - 1) Kiértékelésre kerül a jobboldali kifejezés, az eredmény eltárolódik
 - 2) Előjegyzésre kerül az értékadás, hogy a következő eseménykor hajtódjon végre
 - 3) Az előírt időpontban (a várt eseménykor) végrehajtásra kerül minden más utasítás (kivéve a nem-blokkoló értékadásokat)
 - 4) Végrehajtásra kerül az értékadás az eltárolt adattal

Blokkoló és nem blokkoló értékadások

- Mi lesz az eredménye az alábbi értékadásoknak?

```
module blocking_nonblocking();
```

```
reg a,b,c,d;
```

```
initial begin
```

```
  $dumpfile("test_bnb.vcd");
```

```
  $dumpvars(0,blocking_nonblocking);
```

```
  #10 a = 0;
```

```
  #11 a = 1;
```

```
  #12 a = 0;
```

```
  #13 a = 1;
```

```
end
```

```
initial begin
```

```
  #10 b <= 0;
```

```
  #11 b <= 1;
```

```
  #12 b <= 0;
```

```
  #13 b <= 1;
```

```
end
```

```
initial begin
```

```
  c = #10 0;
```

```
  c = #11 1;
```

```
  c = #12 0;
```

```
  c = #13 1;
```

```
end
```

```
initial begin
```

```
  d <= #10 0;
```

```
  d <= #11 1;
```

```
  d <= #12 0;
```

```
  d <= #13 1;
```

```
end
```

```
initial begin
```

```
  $monitor("TIME = %g A = %b B = %b C = %b D  
= %b", $time, a, b, c, d);
```


```
  #50 $finish;
```

```
end
```

```
endmodule
```

Blokkoló és nem blokkoló értékadások

 - Az utolsó eset kivételével az utasítások blokkolják a következőt: a és b esetben a külső késleltetés miatt, a c esetben pedig a blokkoló értékadás miatt. A d esetben azonban a nem-blokkoló értékadás miatt egyszerre mindegyik értékadás előjegyzésre kerül



```
#10 a = 0;  
#11 a = 1;  
#12 a = 0;  
#13 a = 1;
```

```
#10 b <= 0;  
#11 b <= 1;  
#12 b <= 0;  
#13 b <= 1
```

```
c = #10 0;  
c = #11 1;  
c = #12 0;  
c = #13 1;
```



```
d <= #10 0;  
d <= #11 1;  
d <= #12 0;  
d <= #13 1;
```


Blokkoló és nem blokkoló értékadások

- Hogyan szintetizálódik a blokkoló és a nem-blokkoló értékadás?

```
module blocking (clk,a,c);  
  input wire clk;  
  input wire a;  
  output reg c;  
  reg b;  
  
  always @ (posedge clk )  
  begin  
    b = a;  
    c = b;  
  end  
endmodule
```
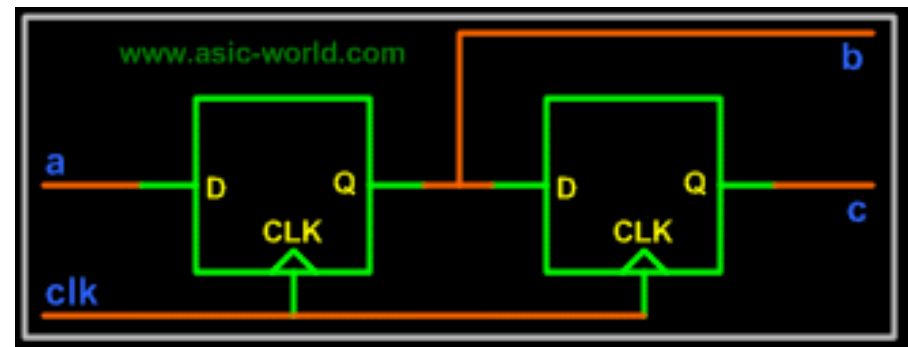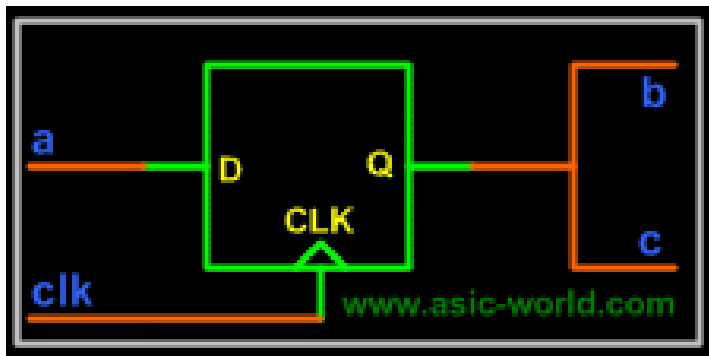
```
module nonblocking (clk,a,c);  
  input wire clk;  
  input wire a;  
  output reg c;  
  reg b;  
  
  always @ (posedge clk )  
  begin  
    b <= a;  
    c <= b;  
  end  
endmodule
```



Feltételes operátor: ?

- A C nyelvhez hasonlóan Verilogban is használhatjuk a feltételes operátort. Formája: `<feltétel> ? <1_kifejezés> : <2_kifejezés>`


```
1 module conditional_operator();
2
3 wire out;
4 reg enable,data;
5 // Tri state buffer
6 assign out = (enable) ? data : 1'bz;
7
8 initial begin
9     $display ("time\t enable data out");
10    $monitor ("%g\t %b   %b  %b", $time,enable,data,out);
11    enable = 0;
12    data = 0;
13    #1 data = 1;
14    #1 data = 0;
15    #1 enable = 1;
16    #1 data = 1;
17    #1 data = 0;
18    #1 enable = 0;
19    #10 $finish;
20 end
21
22 endmodule
```

Ha a feltétel teljesül, akkor az első kifejezés, ellenkező esetben pedig a második kifejezés lesz a visszatérési érték.

time	enable	data	out
0	0	0	z
1	0	1	z
2	0	0	z
3	1	0	0
4	1	1	1
5	1	0	0
6	0	0	z

If – else utasítás

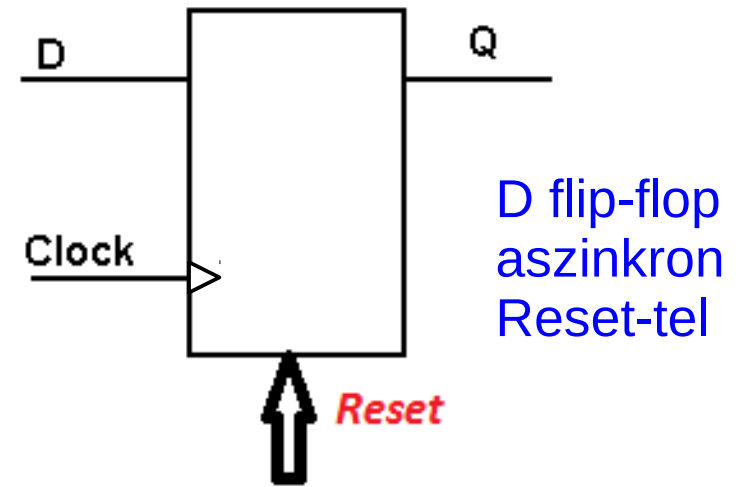- Az **if – else** utasítás a C nyelvhez hasonlóan vezérli az egyes ágakban elhelyezett utasítások végrehajtását.
- Több utasítás esetén **begin – end** közé kell foglalni azokat.
- Az **if – else** utasítások egymásba ágyazhatóak. Bizonyos esetekben az **else** ág „hovatartozásának” egyértelműsítése miatt **begin – end** közé kell zárni az összefogni kívánt ágakat.



```
module dff(  
    input wire Clock,  
    input wire Reset  
    input wire D,  
    output reg Q  
);  
always @(posedge Clock or Reset)  
    if (Reset)  
        Q = 0;  
    else  
        Q = D;  
endmodule
```

Aszinkron Reset
esetén először mindig
a Reset jelet kell
vizsgálni!

If – else utasítás

- Egymásba ágyazott if – else hatása


begin – end nélkül

// Akár így írjuk:

```
if (C1)
  if (C2)
    F = A;
  else
    F = B;
```

// Akár így:

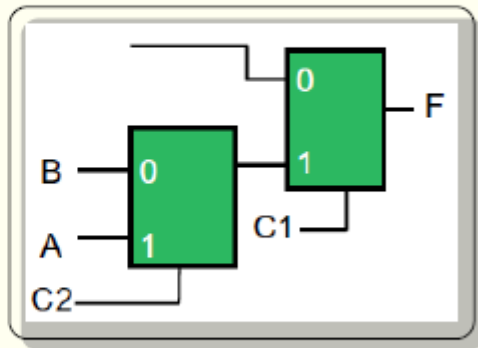
```
if (C1)
  if (C2)
    F = A;
else
  F = B;
```



begin – end használatával

// Ez viszont mást jelent:
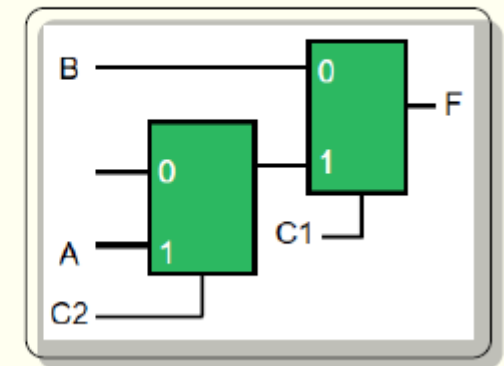
```
if (C1)
begin
  if (C2)
    F = A;
end
else
  F = B;
```



If – else utasítás

■ Négybites, újraindítható, le - föl számláló megvalósítása:


- ❖ Elsőként az aszinkron reset jelet vizsgáljuk
- ❖ Ha a számlálás engedélyezett (enable == 1) és felfelé számlálunk (up_en == 1), akkor növeljük a számlálót.
- ❖ Ha a számlálás engedélyezett (enable == 1) és lefelé számlálunk (down_en == 1), akkor csökkentjük a számlálót.

```
1 module parallel_if();
2
3 reg [3:0] counter;
4 wire clk,reset,enable, up_en, down_en;
5
6 always @ (posedge clk)
7 // If reset is asserted
8 if (reset == 1'b0) begin
9     counter <= 4'b0000;
10 end else begin
11     // If counter is enable and up count is mode
12     if (enable == 1'b1 && up_en == 1'b1) begin
13         counter <= counter + 1'b1;
14     end
15     // If counter is enable and down count is mode
16     if (enable == 1'b1 && down_en == 1'b1) begin
17         counter <= counter - 1'b1;
18     end
19 end
20
21 endmodule
```

- Feltételeztük, hogy **up_en** és **down_en** egyidejűleg nem aktív!

Viselkedés-alapú tervezés

 - A **kapusintű modellezéssel** az előző előadásban már találkoztunk: a logikai kapuknak a Verilog beépített primitív moduljai felelnek meg (buf, not, and, nand, or, nor, xor, xnor stb.).




- A tervezést azonban végezhetjük úgy is, hogy a moduljainkat nem elemi kapuáramkörünkből rakjuk össze, hanem az fogalmazzuk meg, hogy milyen viselkedést várunk el. Ez az úgynevezett **viselkedési modellezés** (behavioral modeling), vagy **viselkedés-alapú tervezés**.
- Az előző előadás **counter** példája, vagy a mai előadás legtöbb példája ilyen **viselkedési modellezés** volt.

Kapu szintű vagy viselkedési modellezés


```
module mux_from_gates (c0,c1,c2,c3,A,B,Y);  
  input wire c0,c1,c2,c3,A,B;  
  output wire Y;  
  wire a_inv, b_inv, y0, y1, y2, y3;  
  // választójelek invertálása  
  not (a_inv, A);  
  not (b_inv, B);  
  // 3-input AND gate  
  and (y0,c0,a_inv,b_inv);  
  and (y1,c1,a_inv,B);  
  and (y2,c2,A,b_inv);  
  and (y3,c3,A,B);  
  or (Y, y0,y1,y2,y3); // 4-input OR gate  
endmodule
```

**Kapu szintű
modell**

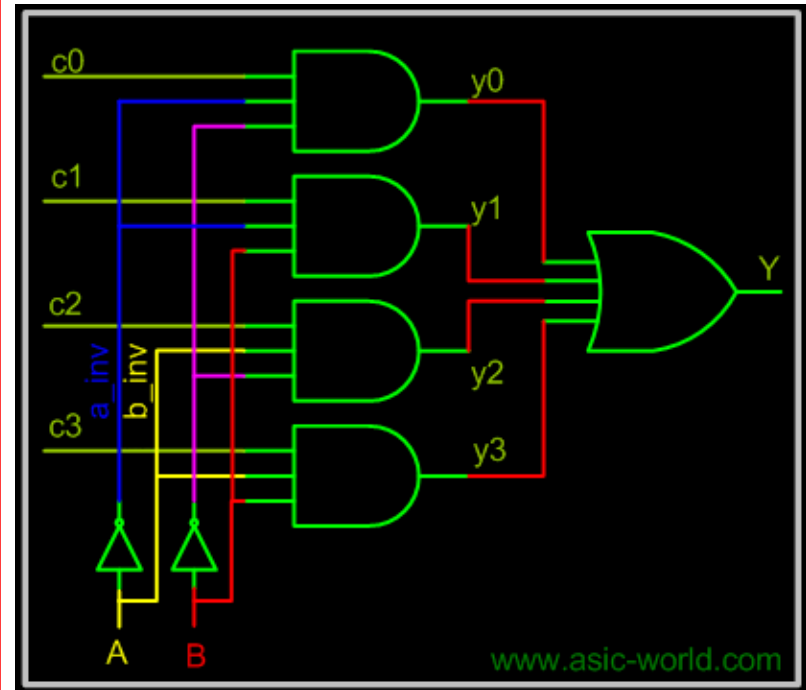

```
module MUX4 (c0,c1,c2,c3,A,B,Y);  
  input wire c0,c1,c2,c3,A,B;  
  output reg Y;  
  always @ * //Minden esemény aktiválja  
  case ({B,A})  
    0: Y = c0; 1: Y = c1; 2: Y = c2; 3: Y = c3;  
  endcase  
endmodule
```

Viselkedési modell

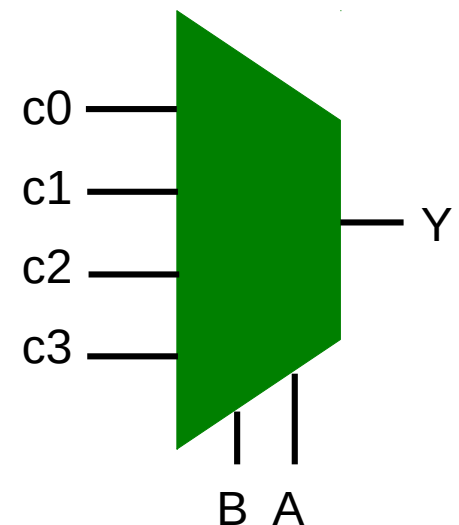

Felhasznált irodalom és segédanyagok

- Icarus Verilog Simulator: <http://iverilog.icarus.com/>
- GtkWave wave viewer: <http://gtkwave.sourceforge.net/>
- Verilog online tutorial: vol.verilog.com/VOL/main.htm
- Verilog tutorial for beginners:
www.referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog_01.php
- ASIC world – Verilog tutorial: asic-world.com/verilog/veritut.html
- Végh János: Bevezetés a **Verilog** hardverleíró nyelvbe
- Végh János: Segédeszközök az **Altera DE2** tanulói készlethez
- Végh János: Bevezetés a **Quartus II V13** fejlesztő rendszerbe