 


# Újrakonfigurálható eszközök



## 5. A Verilog sűrűjében: véges állapotgépek

# Felhasznált irodalom és segédanyagok

---


- Icarus Verilog Simulator: <http://iverilog.icarus.com/>
- GtkWave wave viewer: <http://gtkwave.sourceforge.net/>
- Verilog online tutorial: [vol.verilog.com/VOL/main.htm](http://vol.verilog.com/VOL/main.htm)
- Verilog tutorial for beginners:  
[www.referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog\\_01.php](http://www.referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog_01.php)
- ASIC world – Verilog tutorial: [asic-world.com/verilog/veritut.html](http://asic-world.com/verilog/veritut.html)
- Végh János: Bevezetés a **Verilog** hardverleíró nyelvbe
- Végh János: Segédeszközök az **Altera DE2** tanulói készlethez
- Végh János: Bevezetés a **Quartus II V13** fejlesztő rendszerbe

# Véges állapotgépek

- Egy véges állapotgép (Finite State Machine, FSM) olyan digitális logikai áramkör, amelynek véges számú belső állapota van.
- Az állapotgép bemeneteinek értékét és az állapotgép pillanatnyi állapotát használja arra, hogy meghatározza kimeneteinek értékét és következő állapotát. Most csak a szinkron állapotgépekkel foglalkozunk, ahol az állapot egy órajel aktív élének hatására változik meg.
- A Verilog nyelven általában úgy írunk le egy véges állapotú automatát, hogy egy *always* utasításba *case* utasításokat teszünk. Az automata állapotát egy állapotregiszterben tároljuk, és valamennyi lehetséges állapotot paraméter értékekkel írunk le.
- A véges állapotgépeket explicit módon inicializálni kell egy *reset* jellel. Enélkül nincs garancia arra, hogy az automata ismert állapotba kerül, így az állapotok egyenlőségét sem vizsgálhatjuk.
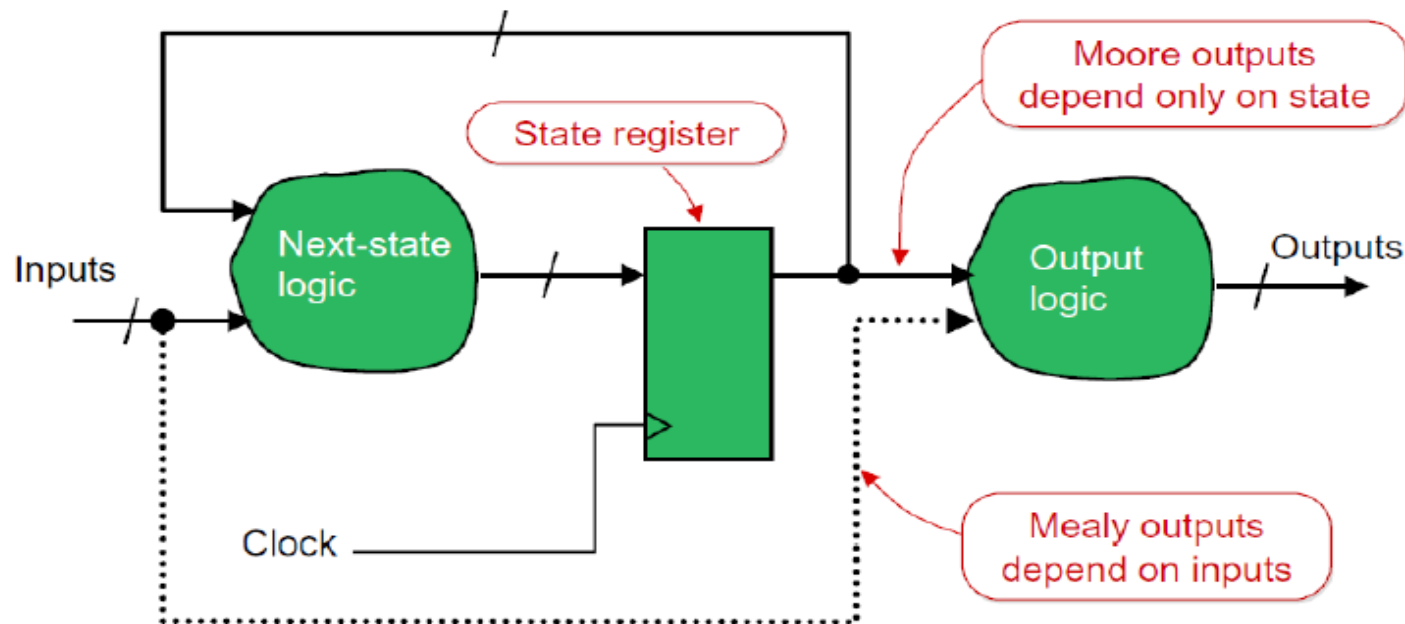
# Véges állapotgépek típusai

- A véges állapotgépek két fő típusát különböztetjük meg a kimenőjel előállítása szerint:
- A **Moore állapotgép** esetében a kimenőjel csak a pillanatnyi állapot függvénye.
- A **Mealy állapotgép** esetében a kimenőjel a pillanatnyi állapoton kívül a bemenetek pillanatnyi állapotától is függ.




# A véges állapotgép modellezése

---

- Az előző ábrán a következő állapot meghatározása mindig kombinációs logikai hálózattal történik, az állapot nyilvántartása, pedig szekvenciális logikát igényel.
- A véges állapotgép kódolásánál vegyük figyelembe, hogy a kombinációs és a szekvenciális áramköri részt két külön *always* blokkban kell definiálnunk.
- Az állapotok nyilvántartása sokféle kódolással történhet. A leggyakoribbak:
  - ❖ Bináris kódolás (az állapot kódja a sorszám)
  - ❖ „One Hot” kódolás (állapotonként csak egy 1-es)
  - ❖ „One Cold” kódolás (állapotonként csak egy 0)
  - ❖ Gray kódolás (szomszédos állapotoknál csak 1 bitben különbözik)
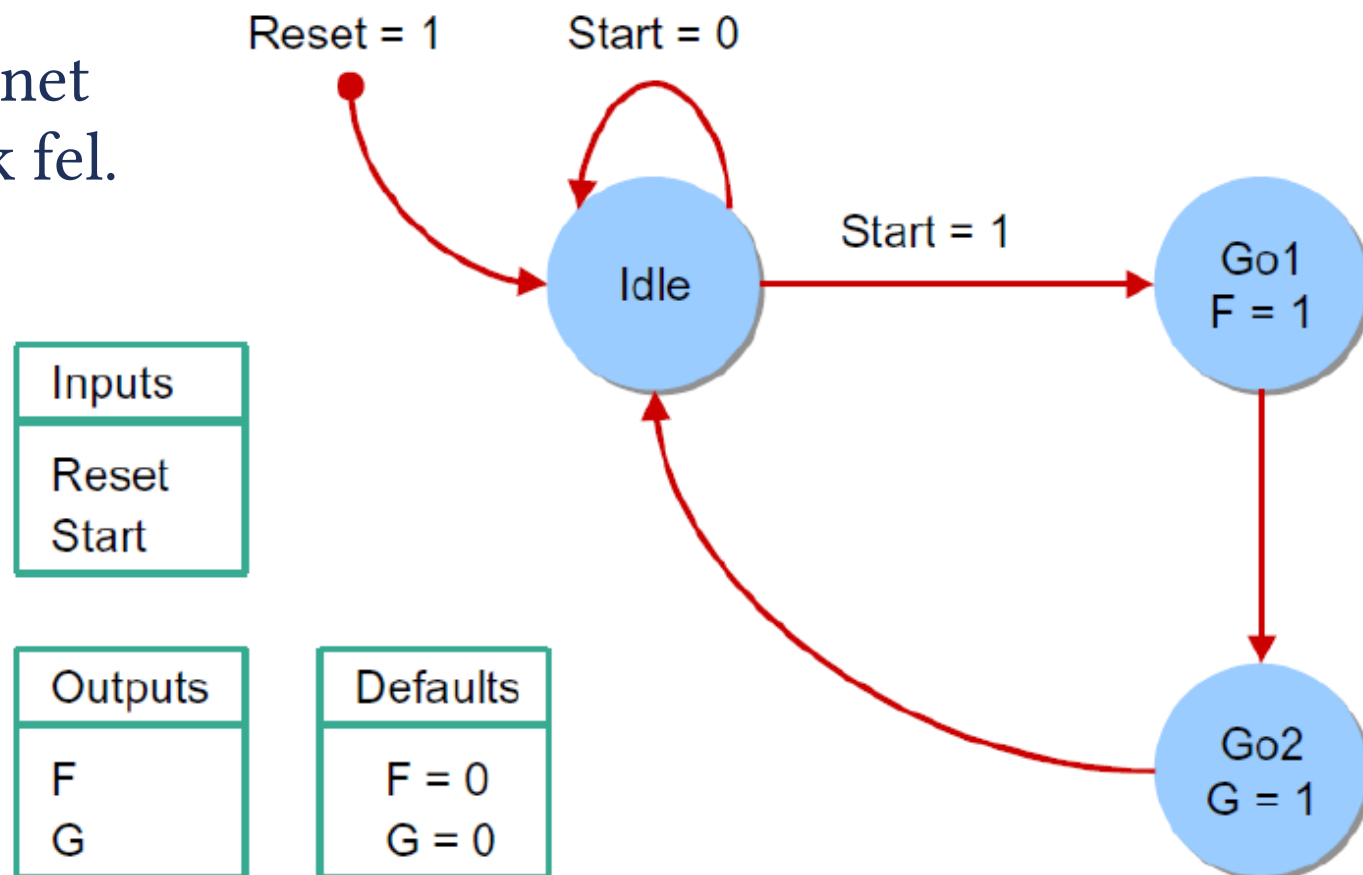
# Ábrázolás állapotdiagrammal

- A véges állapotgépek megadása szöveges leírás helyett történhet állapotdiagram használatával, mint az alábbi példában is.
- A pontból kiinduló  $\text{Reset} = 1$  ún. *globális átmenet*, ami magasabb prioritású, mint a többi átmenet.
- Az éleken az átmenet feltételét tüntettük fel.
- A csomópontok a lehetséges állapotok.





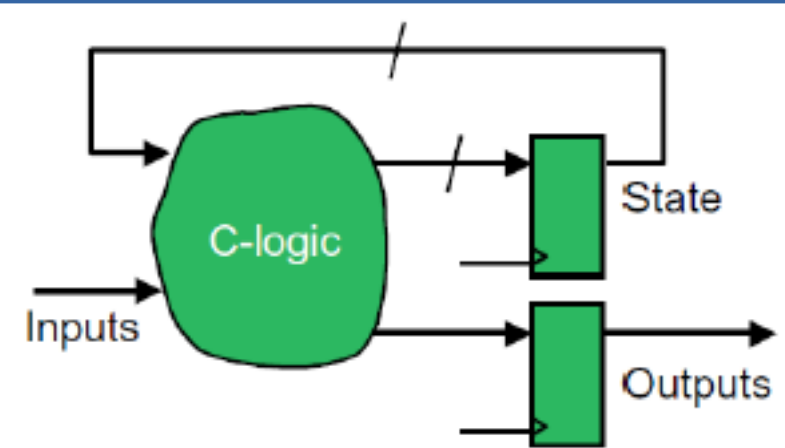
# Az állapotok explicit megadása

```
parameter Idle = 2'b00,    Go1 = 2'b01,    Go2 = 2'b10;
reg [1:0] State;
...
always @(posedge Clock or posedge Reset)
  if (Reset)
  begin
    State <= Idle;  F <= 0; G <= 0;
  end
  else
  case (State)
    Idle : if (Start)
      begin
        State <= Go1;  F <= 1;
      end
    Go1 : begin
      State <= Go2;  F <= 0; G <= 1;
    end
    Go2 : begin
      State <= Idle;  G <= '0';
    end
  endcase
```

Az állapotgépben kell reset lehetőségnek lenni




- A kimeneti regiszter használata nem mindig kívánatos!
- Kiküszöböléséhez egy másik *always* blokk kell.
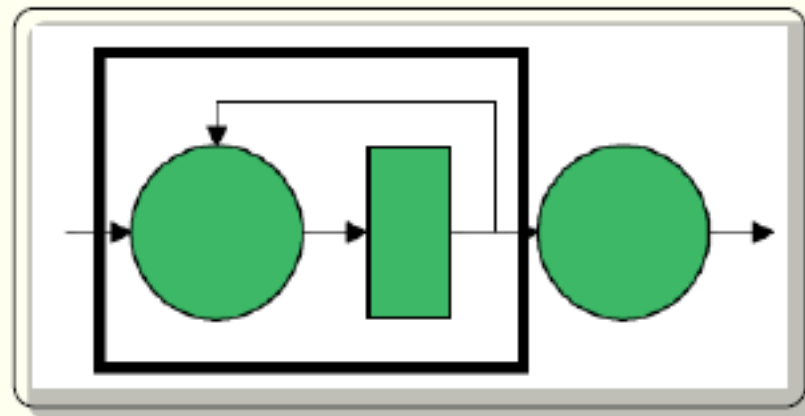
# A kimeneti regiszter kiküszöbölése

```
parameter Idle = 2'b00,  
Go1 = 2'b01,  
Go2 = 2'b10;  
reg [1:0] State;  
...  
always @(posedge Clock or posedge Reset)  
    if (Reset)  
        State <= Idle;  
    else  
        case (State)  
            Idle : if (Start) State <= Go1;  
            Go1  : State <= Go2;  
            Go2  : State <= Idle;  
        endcase  
    ...  
always @(State)  
begin  
    F = 0; G = 0;  
    if (State == Go1) F = 1;  
    else if (State == Go2) G = 1;  
end
```

- Az első *always* blokk az állapotvektort és az állapotátmeneteket írja le, a másik pedig a kimenetet dekódoló logikát.






# Szeparált kimenetdekódolás

- Az állapotautomaták leírásának egy másik szokásos stílusa, hogy a kombinációs logikából eltávolítjuk a regisztereket.
- A következő kódolási példában egy *always* blokk írja le az állapot-regisztereket, egy másik pedig a következő állapotot és a kimenetet dekódoló logikát.
- Ebben az esetben egy további regiszter, **NextState**, szükséges ahhoz, hogy a kombinációs *always* utasítás tudjon kommunikálni az órajelvezérelt *always* utasítással.
- Mivel a **NextState** állapot a **State** és **Start** kombinációs függvénye, annak teljesen meghatározottá kell válnia az *always* blokkban (különben latch áramkörökre van szükség). A **NextState = State** értékadás biztosítja, hogy ilyen latch áramkörökre ne legyen szükség.
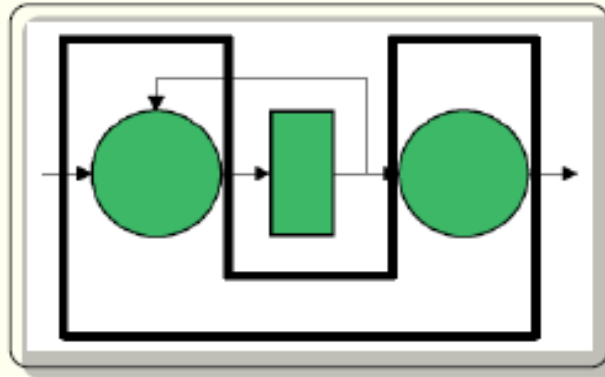
# Szeparált kimenetdekódolás


```
parameter Idle = 2'b00, Go1 = 2'b01, Go2 = 2'b10;
reg [1:0] State, NextState;
...
always @(posedge Clock or posedge Reset)
  if (Reset)
    State <= Idle;
  else
    State <= NextState;
...
always @(State or Start)
begin
  F = 0; G = 0; NextState = State;
  case (State)
    Idle :
      if (Start) NextState = Go1;
    Go1 : begin
      F = 1; NextState = Go2;
    end
    Go2 : begin
      G = 1; NextState = Idle;
    end
  endcase
end
```



- Ennél a megoldásnál előnyös lehet, hogy a következő állapotot és a kimenetet dekódoló logika közös részeit nem kell duplikálni.
 
# Mintapélda: prioritásos döntnök (arbiter)

- Az alábbi mintapéldában szereplő arbiter (döntnök) négy független kérelmet fogad, s mindig a magasabb prioritású (alacsonyabb sorszámú) kérelem érvényesül elsőként.
- Az állapotok: IDLE (tétlen), GNT0, GNT1, GNT2, GNT3 (a megfelelő sorszámú kérelem érvényesült).
- A *reset* bemenet alaphelyzetbe (IDLE) állítja a rendszert.



# Az állapotok kódolása

- A véges állapotgép Verilog kódja 3 részből áll:
  - 1) Az állapotok kódolása
  - 2) A kombinációs logika (a következő állapot meghatározása)
  - 3) A szekvenciális logika (a pillanatnyi állapot módosítása)

## ◆ Binary Encoding

```
1 parameter [2:0] IDLE = 3'b000;  
2 parameter [2:0] GNT0 = 3'b001;  
3 parameter [2:0] GNT1 = 3'b010;  
4 parameter [2:0] GNT2 = 3'b011;  
5 parameter [2:0] GNT3 = 3'b100;
```

## ◆ One Hot Encoding

```
1 parameter [4:0] IDLE = 5'b0_0001;  
2 parameter [4:0] GNT0 = 5'b0_0010;  
3 parameter [4:0] GNT1 = 5'b0_0100;  
4 parameter [4:0] GNT2 = 5'b0_1000;  
5 parameter [4:0] GNT3 = 5'b1_0000;
```

## ◆ Gray Encoding

```
1 parameter [2:0] IDLE = 3'b000;  
2 parameter [2:0] GNT0 = 3'b001;  
3 parameter [2:0] GNT1 = 3'b011;  
4 parameter [2:0] GNT2 = 3'b010;  
5 parameter [2:0] GNT3 = 3'b110;
```

Ezt fogjuk használni!

# A kombinációs rész

```
1 always @ (state or req_0 or req_1 or req_2 or req_3)
2 begin
3   next_state = 0;
4   case (state)
5     IDLE : if (req_0 == 1'b1) begin
6       next_state = GNT0;
7     end else if (req_1 == 1'b1) begin
8       next_state = GNT1;
9     end else if (req_2 == 1'b1) begin
10      next_state = GNT2;
11    end else if (req_3 == 1'b1) begin
12      next_state = GNT3;
13    end else begin
14      next_state = IDLE;
15    end
16  GNT0 : if (req_0 == 1'b0) begin
17    next_state = IDLE;
18  end else begin
19    next_state = GNT0;
20  end
21  GNT1 : if (req_1 == 1'b0) begin
22    next_state = IDLE;
23  end else begin
24    next_state = GNT1;
25  end
26  GNT2 : if (req_2 == 1'b0) begin
27    next_state = IDLE;
28  end else begin
29    next_state = GNT2;
30  end
31  GNT3 : if (req_3 == 1'b0) begin
32    next_state = IDLE;
33  end else begin
34    next_state = GNT3;
35  end
36  default : next_state = IDLE;
37 endcase
38 end
```

- A kombinációs rész függvényekkel, *assign* értékadással vagy *always* blokkal és *case* utasítással valósítható meg.
- Az *always* blokk érzékenységi listájában a kombinációs hálózat bemenő jeleit kell felsorolni, vagy használhatjuk helyette az *always @ (\*)* konstrukciót.
- A *next\_state* regiszter ahhoz kell, hogy a kombinációs és a szekvenciális *always* blokkok kommunikálni tudjanak egymással.
- Itt blokkoló értékadásokat kell használnunk!

# A szekvenciális rész

```
1 always @ (posedge clock)
2 begin : OUTPUT_LOGIC
3   if (reset == 1'b1) begin
4     gnt_0 <= #1 1'b0;
5     gnt_1 <= #1 1'b0;
6     gnt_2 <= #1 1'b0;
7     gnt_3 <= #1 1'b0;
8     state <= #1 IDLE;
9   end else begin
10    state <= #1 next_state;
11    case(state)
12      IDLE : begin
13        gnt_0 <= #1 1'b0;
14        gnt_1 <= #1 1'b0;
15        gnt_2 <= #1 1'b0;
16        gnt_3 <= #1 1'b0;
17      end
18      GNT0 : begin
19        gnt_0 <= #1 1'b1;
20      end
21      GNT1 : begin
22        gnt_1 <= #1 1'b1;
23      end
24      GNT2 : begin
25        gnt_2 <= #1 1'b1;
26      end
27      GNT3 : begin
28        gnt_3 <= #1 1'b1;
29      end
30      default : begin
31        state <= #1 IDLE;
32      end
33    endcase
34  end
35 end
```

- Ez a rész csak élre érzékeny logikát tartalmazhat, mint például egy *always* blokk, *posedge clock* vagy *negeedge clock* érzékenységi listával.
- Ebben a részben nem blokkoló értékadást használunk.
- A késleltetés opcionális.



# A teljes kód (fsm\_full.v) 1. rész

```
module fsm_full(  
    clock , // Clock  
    reset , // Active high reset  
    req_0 , // Active high request from agent 0  
    req_1 , // Active high request from agent 1  
    req_2 , // Active high request from agent 2  
    req_3 , // Active high request from agent 3  
    gnt_0 , // Active high grant to agent 0  
    gnt_1 , // Active high grant to agent 1  
    gnt_2 , // Active high grant to agent 2  
    gnt_3 // Active high grant to agent 3  
);  
  
input clock ; // Clock  
input reset ; // Active high reset  
input req_0 ; // Active high request from agent 0  
input req_1 ; // Active high request from agent 1  
input req_2 ; // Active high request from agent 2  
input req_3 ; // Active high request from agent 3  
  
output gnt_0 ; // Active high grant to agent 0  
output gnt_1 ; // Active high grant to agent 1  
output gnt_2 ; // Active high grant to agent 2  
output gnt_3 ; // Active high grant to agent  
  
reg    gnt_0 ; // Active high grant to agent 0  
reg    gnt_1 ; // Active high grant to agent 1  
reg    gnt_2 ; // Active high grant to agent 2  
reg    gnt_3 ; // Active high grant to agent 3
```

```
parameter [2:0] IDLE = 3'b000;  
parameter [2:0] GNT0 = 3'b001;  
parameter [2:0] GNT1 = 3'b010;  
parameter [2:0] GNT2 = 3'b011;  
parameter [2:0] GNT3 = 3'b100;  
  
reg [2:0] state, next_state;
```

**A parameter**  
direktívával név szerint  
hívható konstansokat  
deklarálhatunk.

# A teljes kód (fsm\_full.v) 2. rész

```
always @ (state, req_0, req_1, req_2, req_3)
begin  next_state = 0;
  case(state)
    IDLE : if (req_0 == 1'b1) begin
      next_state = GNT0;
    end else if (req_1 == 1'b1) begin
      next_state= GNT1;
    end else if (req_2 == 1'b1) begin
      next_state= GNT2;
    end else if (req_3 == 1'b1) begin
      next_state= GNT3;
    end else begin
      next_state = IDLE;
    end
    GNT0 : if (req_0 == 1'b0) begin
      next_state = IDLE;
    end else begin
      next_state = GNT0;
    end
    GNT1 : if (req_1 == 1'b0) begin
      next_state = IDLE;
    end else begin
      next_state = GNT1; end
    GNT2 : if (req_2 == 1'b0) begin
      next_state = IDLE;
    end else begin
      next_state = GNT2; end
    GNT3 : if (req_3 == 1'b0) begin
      next_state = IDLE;
    end else begin
      next_state = GNT3; end
    default : next_state = IDLE;
  endcase
end
```

```
//--- Sequential section -----
always @ (posedge clock)
begin : OUTPUT_LOGIC
  if (reset) begin
    gnt_0 <= #1 1'b0;
    gnt_1 <= #1 1'b0;
    gnt_2 <= #1 1'b0;
    gnt_3 <= #1 1'b0;
    state <= #1 IDLE;
  end else begin
    state <= #1 next_state;
    case(state)
      IDLE : begin
        gnt_0 <= #1 1'b0;
        gnt_1 <= #1 1'b0;
        gnt_2 <= #1 1'b0;
        gnt_3 <= #1 1'b0;
      end
      GNT0 : gnt_0 <= #1 1'b1;
      GNT1 : gnt_1 <= #1 1'b1;
      GNT2 : gnt_2 <= #1 1'b1;
      GNT3 : gnt_3 <= #1 1'b1;
      default : state <= #1 IDLE;
    endcase
  end
end
endmodule
```

# A próbapad modul (fsm\_full\_tb.v)

```
`include "fsm_full.v"
module fsm_full_tb();
reg clock , reset ;
reg req_0 , req_1 , req_2 , req_3;
wire gnt_0 , gnt_1 , gnt_2 , gnt_3 ;
initial begin
    $display("Time\t R0 R1 R2 R3 G0 G1 G2 G3");
    $monitor("%g\t  %b %b %b %b %b %b %b %b",
        $time, req_0, req_1, req_2, req_3,
        gnt_0, gnt_1, gnt_2, gnt_3);
    clock = 0;
    reset = 0;
    req_0 = 0;
    req_1 = 0;
    req_2 = 0;
    req_3 = 0;
    #10 reset = 1;
    #10 reset = 0;
    #10 req_0 = 1;
    #20 req_0 = 0;
    #10 req_1 = 1;
    #20 req_1 = 0;
    #10 req_2 = 1;
    #20 req_2 = 0;
    #10 req_3 = 1;
    #20 req_3 = 0;
    #10 $finish;
end
```

```
always
    #2 clock = ~clock;

fsm_full u_fsm_full(
clock , // Clock
reset , // Active high reset
req_0 , // Active high request from agent 0
req_1 , // Active high request from agent 1
req_2 , // Active high request from agent 2
req_3 , // Active high request from agent 3
gnt_0 , // Active high grant to agent 0
gnt_1 , // Active high grant to agent 1
gnt_2 , // Active high grant to agent 2
gnt_3 // Active high grant to agent 3
);
```

```
endmodule
```

# A szimuláció eredménye

```
Microsoft windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
> PATH=%PATH%;C:\iverilog\bin;C:\iverilog\gtkwave\bin
```

```
> iverilog -o test fsm_full_tb.v
```

```
> vvp test
```

Time	R0	R1	R2	R3	G0	G1	G2	G3
0	0	0	0	0	x	x	x	x
7	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1	0	0	0	0	0	0	0
35	1	0	0	0	1	0	0	0
50	0	0	0	0	1	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	1	0	0	0	0	0	0
67	0	1	0	0	0	1	0	0
80	0	0	0	0	0	1	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	1	0	0	0	0	0
95	0	0	1	0	0	0	1	0
110	0	0	0	0	0	0	1	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	1	0	0	0	0
127	0	0	0	1	0	0	0	1
140	0	0	0	0	0	0	0	1
147	0	0	0	0	0	0	0	0

# A projekt adaptálása a C-M240 kártyára

- Az előző mintapélda adaptálásakor a **C-M240** (ALTERA EPM240) kártyán a 4 db **req\_n** bemenetet a **K1...K4** nyomógombokkal vezéreljük, a **gnt\_n** kimeneteket pedig a **D37...D34** LED-ekre kötjük. A **reset** jelet a **PIN\_47** lábra kötöttük.
- Vegyük figyelembe, hogy a nyomógombok és a LED-ek negatív logika szerint működnek!
- Az állapotgép működtetéséhez az 50 MHz-es rendszer órajel leosztásával állítunk elő 1 Hz-es órajelet.
- A kivezetések hozzárendelése:

req_0	K1	PIN_29
req_1	K2	PIN_28
req_2	K3	PIN_27
req_3	K4	PIN_26

gnt_0	D37	PIN_58
gnt_1	D36	PIN_57
gnt_2	D35	PIN_56
gnt_3	D34	PIN_55

# project09.v 1. rész

```
module fsm_full(
  clk_50M , // 50 MHz system clock
  reset , // Active low reset
  req_0 , // Active low request from agent 0
  req_1 , // Active low request from agent 1
  req_2 , // Active low request from agent 2
  req_3 , // Active low request from agent 3
  gnt_0 , // Active low grant to agent 0
  gnt_1 , // Active low grant to agent 1
  gnt_2 , // Active low grant to agent 2
  gnt_3 // Active low grant to agent 3
);

input clk_50M, // 50 MHz system clock
input reset ; // Active low reset
input req_0 ; // Active low request from agent 0
input req_1 ; // Active low request from agent 1
input req_2 ; // Active low request from agent 2
input req_3 ; // Active low request from agent 3

output gnt_0 ; // Active low grant to agent 0
output gnt_1 ; // Active low grant to agent 1
output gnt_2 ; // Active low grant to agent 2
output gnt_3 ; // Active low grant to agent

reg gnt_0 ; // Active low grant to agent 0
reg gnt_1 ; // Active low grant to agent 1
reg gnt_2 ; // Active low grant to agent 2
reg gnt_3 ; // Active low grant to agent 3

parameter [2:0] IDLE = 3'b000;
parameter [2:0] GNT0 = 3'b001;
parameter [2:0] GNT1 = 3'b010;
parameter [2:0] GNT2 = 3'b011;
parameter [2:0] GNT3 = 3'b100;

reg [2:0] state, next_state;
reg [24: 0] count;
reg clock;

//--- Clock signal generation ---
always @ (posedge clk_50M)
begin
  if (count == 25000000)
  begin
    clock <= ~clock;
    count <= 0;
  end
  else
  count <= count + 1;
end
```



# project09.v 2. rész

```
always @ (state, req_0, req_1, req_2, req_3)
begin  next_state = 0;
  case(state)
    IDLE : if (req_0 == 1'b0) begin
      next_state = GNT0;
    end else if (req_1 == 1'b0) begin
      next_state= GNT1;
    end else if (req_2 == 1'b0) begin
      next_state= GNT2;
    end else if (req_3 == 1'b0) begin
      next_state= GNT3;
    end else begin
      next_state = IDLE;
    end
    GNT0 : if (req_0 == 1'b1) begin
      next_state = IDLE;
    end else begin
      next_state = GNT0;
    end
    GNT1 : if (req_1 == 1'b1) begin
      next_state = IDLE;
    end else begin
      next_state = GNT1; end
    GNT2 : if (req_2 == 1'b1) begin
      next_state = IDLE;
    end else begin
      next_state = GNT2; end
    GNT3 : if (req_3 == 1'b1) begin
      next_state = IDLE;
    end else begin
      next_state = GNT3; end
    default : next_state = IDLE;
  endcase
end
```

```
//--- Sequential section -----
always @ (posedge clock)
begin : OUTPUT_LOGIC
  If (!reset) begin
    gnt_0 <= #1 1'b1;
    gnt_1 <= #1 1'b1;
    gnt_2 <= #1 1'b1;
    gnt_3 <= #1 1'b1;
    state <= #1 IDLE;
  end else begin
    state <= #1 next_state;
    case(state)
      IDLE : begin
        gnt_0 <= #1 1'b1;
        gnt_1 <= #1 1'b1;
        gnt_2 <= #1 1'b1;
        gnt_3 <= #1 1'b1;
      end
      GNT0 : gnt_0 <= #1 1'b0;
      GNT1 : gnt_1 <= #1 1'b0;
      GNT2 : gnt_2 <= #1 1'b0;
      GNT3 : gnt_3 <= #1 1'b0;
      default : state <= #1 IDLE;
    endcase
  end
end
endmodule
```