 


Újrakonfigurálható eszközök




6. Véges állapotgépek: közlekedési lámpa vezérlése

Felhasznált irodalom és segédanyagok

- Icarus Verilog Simulator: <http://iverilog.icarus.com/>
- GtkWave wave viewer: <http://gtkwave.sourceforge.net/>
- Verilog online tutorial: vol.verilog.com/VOL/main.htm
- Verilog tutorial for beginners:
www.referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog_01.php
- University of Washington Computer Science & Engineering,
CSE370 Lecture 23: Factoring FSMs Design Examples
- ASIC world – Verilog tutorial: asic-world.com/verilog/veritut.html
- Végh János: Bevezetés a **Verilog** hardverleíró nyelvbe
- Végh János: Segédeszközök az **Altera DE2** tanulói készlethez
- Végh János: Bevezetés a **Quartus II V13** fejlesztő rendszerbe

Trafficlight1: Közlekedési lámpa vezérlése

 - Elsőként egy nagyon egyszerű esettel foglalkozunk: egyszerű útkereszteződés, ahol nincs kanyarodási lehetőség.
- A lámpák vezérléséhez szükségünk lesz egy olyan állapotgépre, amely végiglépked az összes állapoton, s mindegyik állapotban adott ideig tartózkodik.




State	North - South	East - West	Delay (sec.)
0	Green	Red	5
1	Yellow	Red	1
2	Red	Red	1
3	Red	Green	5
4	Red	Yellow	1
5	Red	Red	1

Forrás: Richard E. Haskell and Darrin M. Hanna: Digital Design Using Digilent FPGA Boards - Verilog/Active-HDL Edition, 3rd Edition

Állapotdiagram

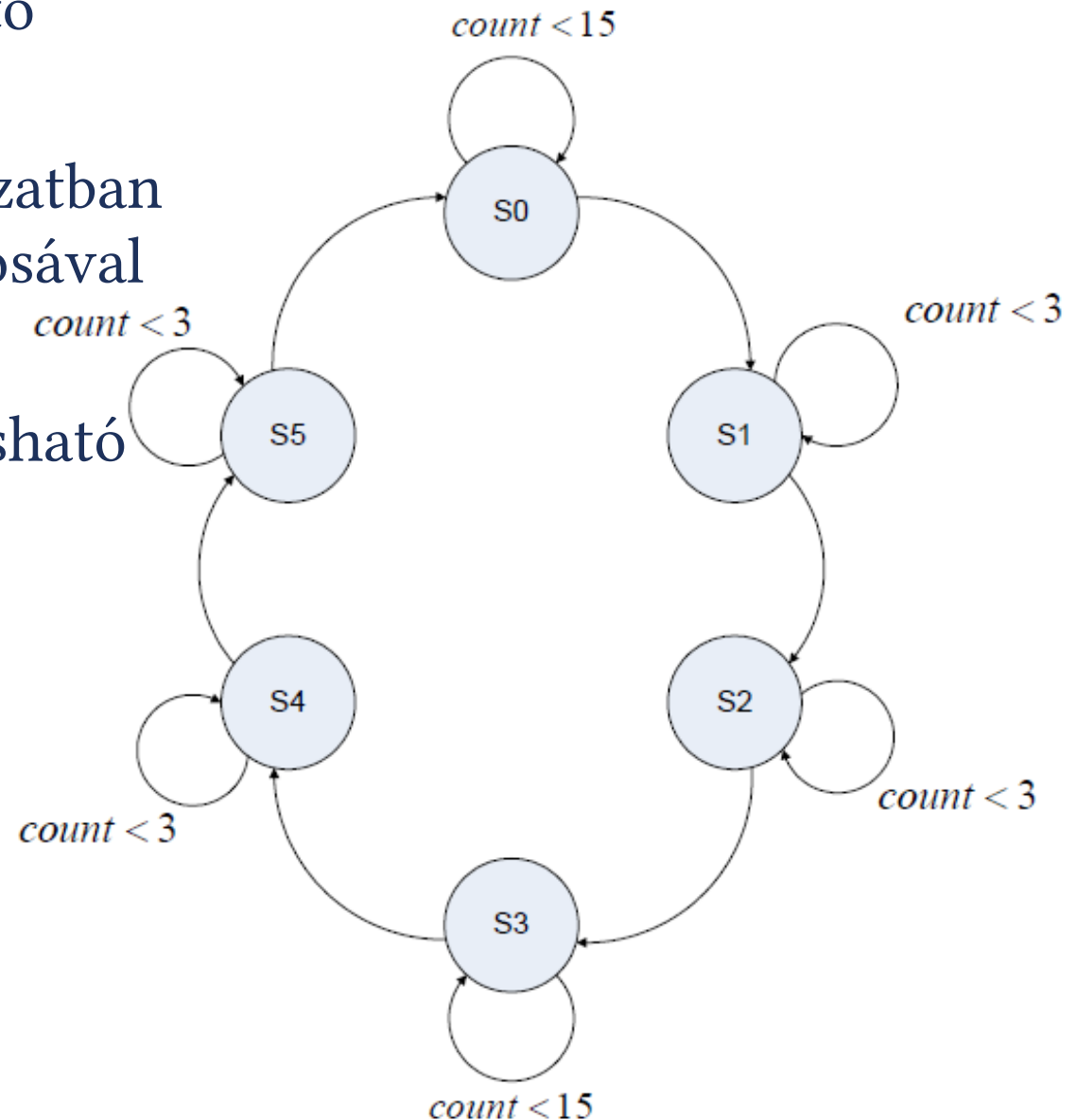- Az időzítést egy újraindítható számlálóval oldjuk meg
- 3 Hz-es órajel esetén a táblázatban szereplő értékek háromszorosával kell számolni
- Az állapotdiagramról leolvasható a továbblépés feltétele



Az állapotgép forráskódja (traffic.v)

```
module traffic (input wire clk, input wire clr, output reg [5:0] lights);
reg [2:0] state;
reg [3:0] count;


parameter S0 = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010, // states
          S3 = 3'b011, S4 = 3'b100, S5 = 3'b101;

parameter SEC5 = 4'b1111, SEC1 = 4'b0011;      // delays

always @(posedge clk or posedge clr)
begin
  if (clr == 1) begin
    state <= S0;
    count <= 0;
  end else
  case (state)
    S0: if (count < SEC5) begin
        state <= S0; count <= count + 1;
      end
      else begin
        state <= S1; count <= 0;
      end
    S1: if (count < SEC1) begin
        state <= S1; count <= count + 1;
      end
      else begin
        state <= S2;
        count <= 0;
      end
  end
end
```

Ez az *always* blokk az állapotvektort és az állapotátmeneteket írja le.

Lásd: **cpld05** előadás, 8. dia

 

Az állapotgép forráskódja (traffic.v)

```
S1:
  if (count < SEC1) begin
    state <= S1; count <= count + 1;
  end
  else begin
    state <= S2; count <= 0;
  end
S2:
  If (count < SEC1) begin
    state <= S2; count <= count + 1;
  end
  else begin
    state <= S3; count <= 0;
  end
S3:
  if (count < SEC5) begin
    state <= S3; count <= count + 1;
  end
  else begin
    state <= S4; count <= 0;
  end
S4:
  if (count < SEC1) begin
    state <= S4; count <= count + 1;
  end
  else begin
    state <= S5; count <= 0;
  end
end
```

Az állapotgép forráskódja (traffic.v)

```
S5:
    if (count < SEC1) begin
        state <= S5;
        count <= count + 1;
    end
    else begin
        state <= S0;
        count <= 0;
    end
    default
        state <= S0;
endcase
end

always @(*) begin
    case (state)
        S0: lights = 6'b100001;
        S1: lights = 6'b100010;
        S2: lights = 6'b100100;
        S3: lights = 6'b001100;
        S4: lights = 6'b010100;
        S5: lights = 6'b100100;
        default lights = 6'b100001;
    endcase
end

endmodule
```

← A kimeneti állapotok dekódolása

Feladat: módosítsuk az állapotgép forráskódját úgy, hogy mindkét útvonalon a zöld jelzés előtt a hazai szabályoknak megfelelő piros/sárga előkészítő jelzés is legyen!

Tipp: ehhez elegendő csupán a kimeneti dekódolást módosítani.

A „próbabpad” állomány (traffic_tb.v)

```
`include "traffic.v"           // Becsatoljuk az állapotgép forráskódját

module test();
  reg clk,clr;
  wire [5:0] lights;

  traffic fsm(clk, clr, lights); // Példányosítjuk az állapotgépet

  initial begin
    $dumpfile("test.vcd");      // Naplózó állomány GtkWave számára
    $dumpvars(0,test);
    clr = 1'b0;
    clk = 1'b0;
    $monitor("TIME = %d, reset = %b, lights = %6b",$time,clr,lights);

    #1 clr = 1;                 // RESET jel induláskor
    #2 clr = 0;
    #500 $finish;
  end

  always
    #1 clk = ~clk;             // 0.5 Hz-es órajel generálása

endmodule
```


Iverilog szimuláció (trafficlights1)

- A szimulációt az alábbi parancsokkal futtathatjuk:

```
> PATH=%PATH%;C:\iverilog\bin;C:\iverilog\gtkwave\bin
```

```
> iverilog -o test traffic_tb.v
```

Automatikusan becsatolja a **traffic.v** állományt is!


```
> vvp test
```

```
VCD info: dumpfile test.vcd opened for output.  
TIME = 0, reset = 0, lights = xxxxxx  
TIME = 1, reset = 1, lights = 100001  
TIME = 3, reset = 0, lights = 100001  
TIME = 33, reset = 0, lights = 100010  
TIME = 41, reset = 0, lights = 100100  
TIME = 49, reset = 0, lights = 001100  
TIME = 81, reset = 0, lights = 010100  
TIME = 89, reset = 0, lights = 100100  
TIME = 97, reset = 0, lights = 100001  
TIME = 129, reset = 0, lights = 100010  
TIME = 137, reset = 0, lights = 100100  
TIME = 145, reset = 0, lights = 001100  
TIME = 177, reset = 0, lights = 010100  
TIME = 185, reset = 0, lights = 100100  
TIME = 193, reset = 0, lights = 100001  
TIME = 225, reset = 0, lights = 100010
```


```
...
```

```
> gtkwave test.vcd
```

A szimuláció eredménye

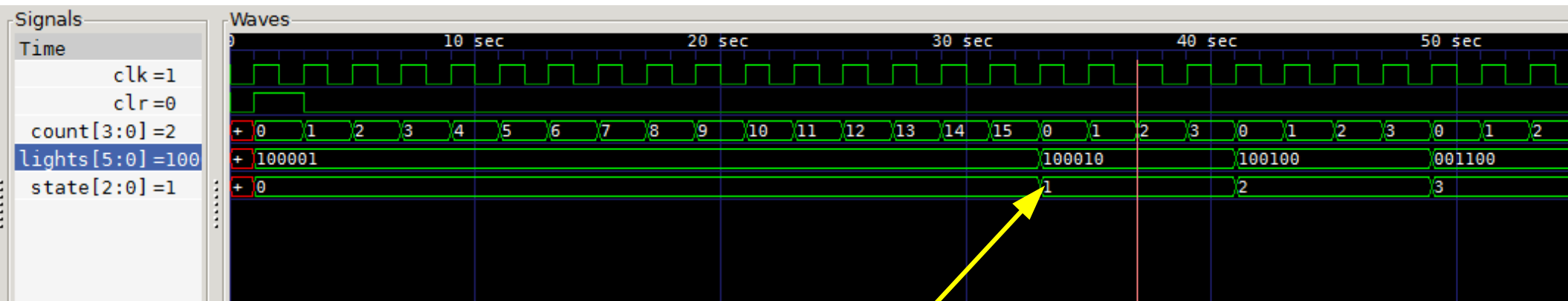


Az első váltás
Egy körülfordulási ciklus

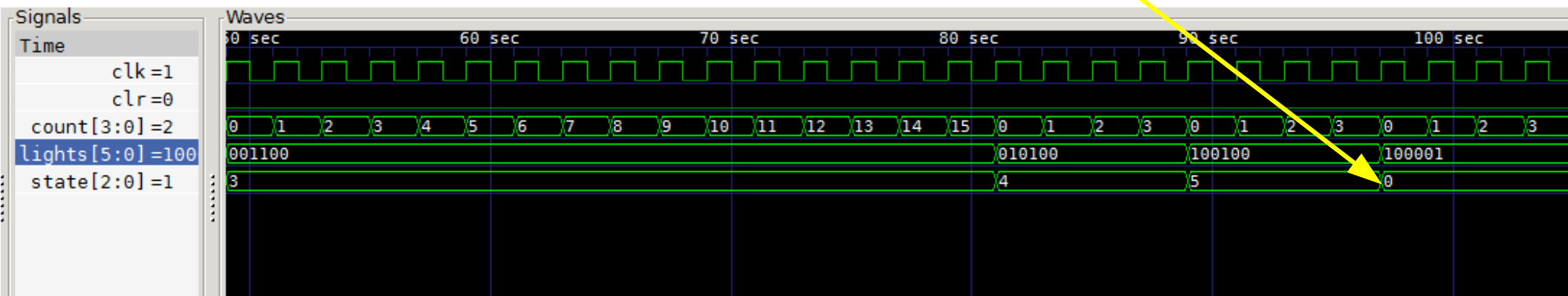

Állapotgépek összekapcsolása

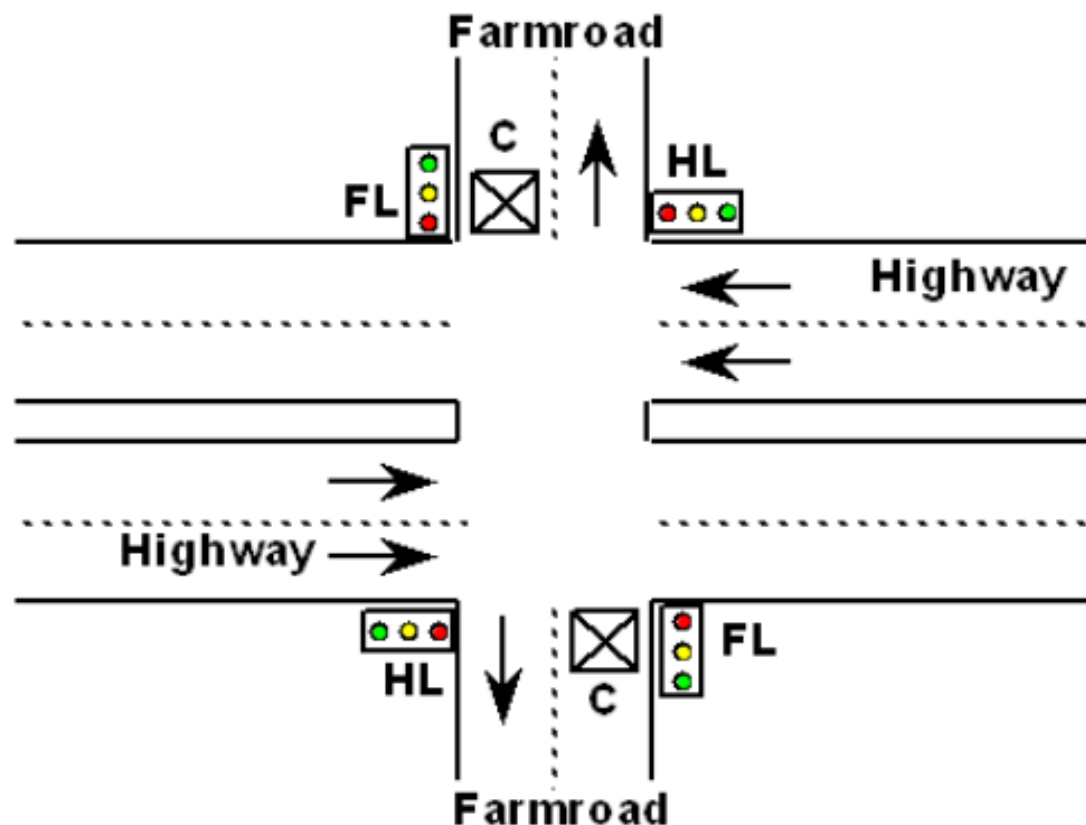
- A következő mintapéldát az University of Washington Computer Science & Engineering, CSE370 kurzusának **23. előadásából** vettük
- Ebben egy olyan útkereszteződéshez kell lámpavezérlést terveznünk, amelyben az alárendelt út csak akkor kap zöld jelzést, ha az úttestve épített járműdetektorok forgalmat észlelnek.



Közlekedési lámpa feltételes állapotváltással

- Egy főútvonalat (highway) egy alárendelt út (farmroad) keresztez.
- Detektorok érzékelik az alsóbbrendű úton várakozó járműveket.
- Ha nincs várakozó jármű, a főútvonal folyamatosan zöld jelzést kap
- Ha van várakozó jármű, a főút zöld jelzése sárgára, majd pirosra vált, hogy az alsóbbrendű úton várakozó járművek áthaladhassanak.
- Az alsóbbrendű úton a jelzés csak addig lesz zöld, amíg járművet érzékelünk, de akkor is csak egy előre meghatározott ideig. Ezután a lámpa zöldről sárgára majd pirosra vált, a főútvonalon pedig zöldre.
- Ha az alsóbbrendű úton van várakozó jármű, a főúton akkor sem lehet rövidebb a zöld jelzés, mint egy előre megadott időtartam.
- Legyen a sárga jelzések ideje 5 órajel ciklus!
- Legyen a zöld jelzés *legalább* 20 ciklus a főúton és *legfeljebb* ugyanennyi az alsóbbrendű úton!


Közlekedési lámpa vezérlése

 

- Kimenetek: **HL** [2:0] – a főút lámpái, **FL** [2:0] – az alárendelt út lámpái
- Bemenetek: **C** – a járműdetektor jele, **RESET** – indító jel, **clk_50M** – rendszer órajel → **clk** – 1 Hz-es időalap

Részfeladatokra bontás

 - A triviális megoldás túl bonyolult állapotgéphez vezetne:



- Célszerűbb a lámpák vezérlését és az időzítést különválasztani!

- A lámpák lehetséges állapotai:


HG – zöld jelzés a főúton

HY – sárga jelzés a főúton

FG – zöld jelzés a mellékúton

FY – sárga jelzés a mellékúton

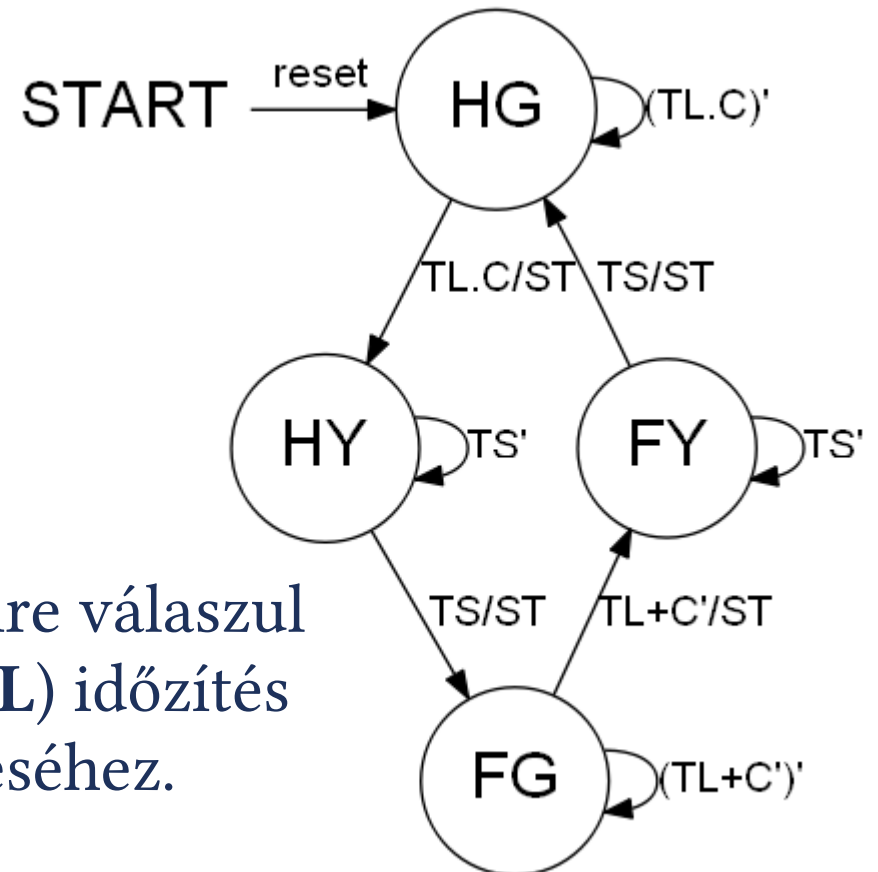- Az időzítő állapotgép az **ST** indítójelre válaszul jelzi a rövid (**TS**), illetve a hosszú (**TL**) időzítés leteltét a sárga, ill. zöld jelzés időzítéséhez.



Állapotvezérlő táblázat

- A HL, TL lámpa állapotok kódolása: Green = 001, Yellow= 010, Red = 100
- A kimenő jelek és az állapotgép állapotai között kölcsönösen egyértelmű kapcsolat van, ezért nincs szükség rá, hogy ezeket külön-külön tároljuk!

```
parameter highwaygreen    = 6'b001100;
parameter highwayyellow  = 6'b010100;
parameter farmroadgreen  = 6'b100001;
parameter farmroadyellow = 6'b100010;
```

state = {HL, FL}

Bemenetek			Jelenlegi állapot	Következő állapot	Kimenetek		
C	TL	TS			ST	HL	FL
0	-	-	HG	HG	0	Green	Red
-	0	-	HG	HG	0	Green	Red
1	1	-	HG	HY	1	Green	Red
-	-	0	HY	HY	0	Yellow	Red
-	-	1	HY	FG	1	Yellow	Red
1	0	-	FG	FG	0	Red	Green
0	-	-	FG	FY	1	Red	Green
-	1	-	FG	FY	1	Red	Green
-	-	0	FY	FY	0	Red	Yellow
-	-	1	FY	HG	1	Red	Yellow

Verilog kód (traffic.v)

- Be- és kimenetek deklarációja, állapotok specifikálása, állapotbitek és a kimenetek összekapcsolása

```
module FSM(HR, HY, HG, FR, FY, FG, ST, TS, TL, C, reset, clk);
output HR;
output HY;
output HG;
output FR;
output FY;
output FG;
output ST;
input TS;
input TL;
input C;
input reset;
input clk;
reg [6:1] state;
reg ST;

parameter highwaygreen = 6'b001100;
parameter highwayyellow = 6'b010100;
parameter farmroadgreen = 6'b100001;
parameter farmroadyellow = 6'b100010;
assign HR = state[6];
assign HY = state[5];
assign HG = state[4];
assign FR = state[3];
assign FY = state[2];
assign FG = state[1];
```

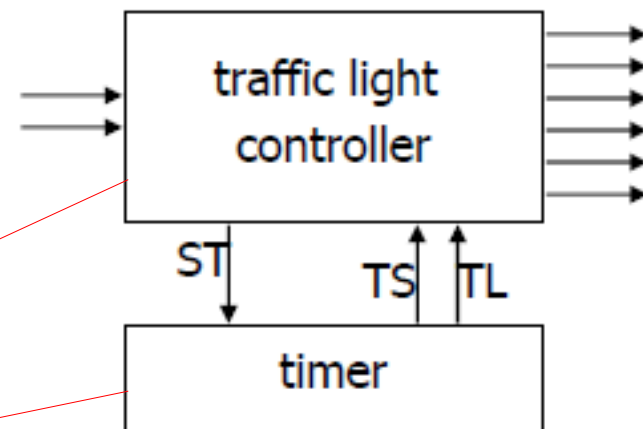

Verilog kód (traffic.v)

```
initial begin state = highwaygreen; ST = 0; end
always @(posedge clk)
begin
  if (reset)
    begin state = highwaygreen; ST = 1; end
  else begin
    ST = 0;
    case (state)
      highwaygreen:
        if (TL & C) begin state = highwayyellow; ST = 1; end
      highwayyellow:
        if (TS) begin state = farmroadgreen; ST = 1; end
      farmroadgreen:
        if (TL | !C) begin state = farmroadyellow; ST = 1; end
      farmroadyellow:
        if (TS) begin state = highwaygreen; ST = 1; end
    endcase
  end
end
endmodule
```

Verilog kód (traffic.v)

```
module Timer(TS, TL, ST, clk);  
    output TS;  
    output TL;  
    input ST;  
    input clk;  
    integer value;  
    assign TS = (value > 4);           // 5 ciklus reset után  
    assign TL = (value > 19);         // 20 ciklus reset után  
    always @(posedge ST) value = 0;   // aszinkron reset  
    always @(posedge clk) value = value + 1;  
Endmodule
```

```
module main(HR,HY,HG,FR,FY,FG,reset,C,clk);  
    output HR,HY,HG,FR,FY,FG;  
    input reset, C, clk;  
    Timer part1(TS, TL, ST, clk);  
    FSM part2(HR,HY,HG,FR,FY,FG,ST,TS,TL,C,reset,clk);  
endmodule
```



A próbapad kódja (traffic_tb.v)

- A próbapad kódjába beépítettük az előző oldali main modul kódját

```
`include "traffic.v"
module test();
wire HR, HY, HG, FR, FY, FG, ST;
reg reset, C, clock;
reg [2:0] HL;
reg [2:0] FL;

Timer part1(TS, TL, ST, clock);
FSM part2(HR, HY, HG, FR, FY, FG, ST, TS, TL, C, reset, clock);

initial begin
    $dumpfile("test.vcd");
    $dumpvars(0,test);
    reset = 1'b0; C = 1'b0; clock = 1'b0;
    $monitor("TIME = %d, reset = %b, C = %b, ST = %b,
             HL = %3b, FL = %3b", $time, reset, C, ST, HL, FL);
    #1 reset = 1;
    #5 reset = 0;
    #150 C = 1;
    #250 C = 0;
    #260 C = 1;
    #140 C = 0;
    #200 $finish;
end

always #1 clock = ~clock;

always @ (HR, HY, HG, FR, FY, FG) begin
    HL = {HR, HY, HG};
    FL = {FR, FY, FG};
end
endmodule
```

Iverilog szimuláció (trafficlights2)

- A szimulációt az alábbi parancsokkal futtathatjuk:

```
> PATH = %PATH%; C:\iverilog\bin; C:\iverilog\gtkwave\bin
```

```
> iverilog -o test traffic_tb.v
```

Automatikusan becsatolja a **traffic.v** állományt is!

```
> vvp test
```



```
VCD info: dumpfile test.vcd opened for output.
```

```
TIME = 0, reset = 0, C = 0, ST = 0, HL = 001, FL = 100
TIME = 1, reset = 1, C = 0, ST = 0, HL = 001, FL = 100
TIME = 2, reset = 1, C = 0, ST = 1, HL = 001, FL = 100
TIME = 6, reset = 0, C = 0, ST = 0, HL = 001, FL = 100
TIME = 156, reset = 0, C = 1, ST = 0, HL = 001, FL = 100
TIME = 158, reset = 0, C = 1, ST = 1, HL = 010, FL = 100
TIME = 162, reset = 0, C = 1, ST = 0, HL = 010, FL = 100
TIME = 182, reset = 0, C = 1, ST = 1, HL = 100, FL = 001
TIME = 186, reset = 0, C = 1, ST = 0, HL = 100, FL = 001
TIME = 262, reset = 0, C = 1, ST = 1, HL = 100, FL = 010
TIME = 266, reset = 0, C = 1, ST = 0, HL = 100, FL = 010
TIME = 286, reset = 0, C = 1, ST = 1, HL = 001, FL = 100
TIME = 290, reset = 0, C = 1, ST = 0, HL = 001, FL = 100
TIME = 366, reset = 0, C = 1, ST = 1, HL = 010, FL = 100
TIME = 370, reset = 0, C = 1, ST = 0, HL = 010, FL = 100
TIME = 390, reset = 0, C = 1, ST = 1, HL = 100, FL = 001
```

```
...
```


```
> gtkwave test.vcd
```

A szimuláció eredménye (trafficlights2)

 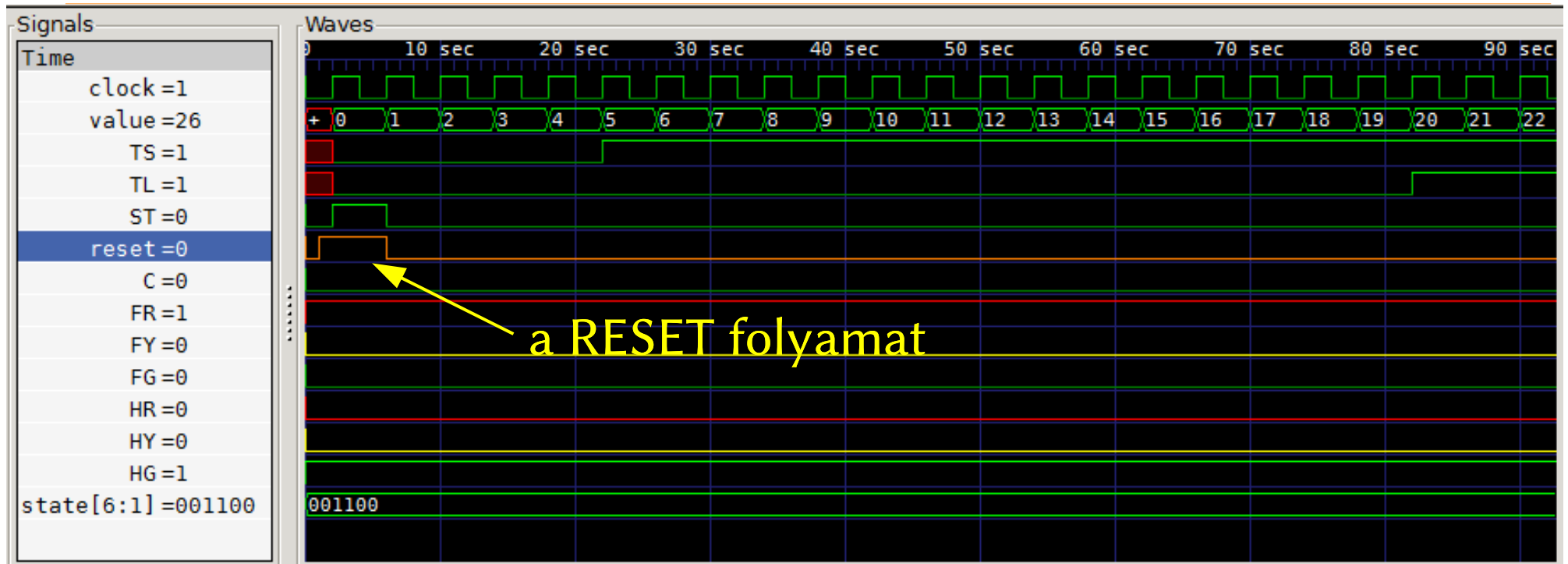

A szimuláció eredménye (trafficlights2)

 - Az utolsó jármű hamarabb áthalad, mint a farmút zöld jelzésének maximális időtartama, ezért az FG állapotból hamarabb kilépünk a C jel megszűnése miatt
- Megfigyelhető, hogy az *always* ciklusok versengése miatt a sárga jelzések néhol 4, máshol 6 órajel ciklusig tartanak. Ez az átgondolatlan tervezés következménye.



Trafficligh2 a C-M240 kártyán

- Az előző mintapéldát Quartus projektként is bemutatjuk
- A projektben egy Verilog HDL állományt hozunk létre **traffic.v** néven (az előzőekben bemutatott kódot meg kell változtatni)
- Ki- és bemenetek kivezetésekhez rendelése az alábbi táblázat szerint. K1 adja a reset, K4 pedig a C járműdetektor jelet.

JEL	Irány	Kivezetés	Eszköz
clk_50M	input	PIN_12	50MHz oszcillátor
nReset	input	PIN_29	K1 nyomógomb
nC	input	PIN_26	K4 nyomógomb
HR	output	PIN_58	D37 LED
HY	output	PIN_57	D36 LED
HG	output	PIN_56	D35 LED
FR	output	PIN_53	D32 LED
FY	output	PIN_52	D31 LED
FG	output	PIN_51	D30 LED

traffic.v 1 / 4

```
module FSM(HR, HY, HG, FR, FY, FG, ST, TS, TL, C, reset, clock);
output HR, HY, HG, FR, FY, FG, ST;
input TS, TL, C, reset, clock;

reg [6:1] state;
reg ST;

parameter highwaygreen = 6'b001100;
parameter highwayyellow = 6'b010100;
parameter farmroadgreen = 6'b100001;
parameter farmroadyellow = 6'b100010;

assign HR = !state[6]; // Negation required due to the
assign HY = !state[5]; // negative I/O logic of the C-M240 card
assign HG = !state[4];
assign FR = !state[3];
assign FY = !state[2];
assign FG = !state[1];

initial begin
    state = highwaygreen;
    ST = 0;
end
```



Változás: negáljuk a kimeneteket

traffic.v 2 / 4

```
always @(posedge clock) begin
  if (reset) begin
    state = highwaygreen;
    ST = 1;
  end
  else begin
    ST = 0;
    case (state)
      highwaygreen:
        if (TL & C) begin
          state = highwayyellow;
          ST = 1;
        end
      highwayyellow:
        if (TS) begin
          state = farmroadgreen;
          ST = 1;
        end
      farmroadgreen:
        if (TL | !C) begin
          state = farmroadyellow;
          ST = 1;
        end
      farmroadyellow:
        if (TS) begin
          state = highwaygreen;
          ST = 1;
        end
    endcase
  end
end
endmodule
```

Ebben a részben nincs változás!

traffic.v 3 / 4

```
module Timer(TS, TL, ST, clock);
output TS;
output TL;
input ST;
input clock;
reg [7:0] value;

assign TS = (value > 4);           // 5 cycles after reset
assign TL = (value > 19);        // 20 cycles after reset

always @(posedge clock, posedge ST)
    if(ST==1) value = 0;
    else value = value + 1;
endmodule
```

Változások:

- value reg típusú legyen
- ST esemény kezelése ne legyen külön blokkban

traffic.v 4 / 4

```
module main(HR, HY, HG, FR, FY, FG, nReset, nC, clk_50M,C,reset);
  output HR, HY, HG, FR, FY, FG, C, reset;
  input nReset, nC, clk_50M;
  reg clock;
  reg [24:0] count = 0;
  assign C = !nC; // Negation required due to the
  assign reset = !nReset; // negative I/O logic of the C-M240 card

  Timer part1(TS, TL, ST, clock);
  FSM part2(HR, HY, HG, FR, FY, FG, ST, TS, TL, C, reset, clock);

  //--- clock signal generation -----
  always @ (posedge clk_50M)
  begin
    if (count == 25000000)
      begin // our clock is of 50,000,000 Hz
        clock <= ~clock; // We now use the count counter 25,000,000 cycles
        count <= 0; // so that we get a signal with 1 s period (1 Hz).
        // clear the counter.
      end
    else
      count <= count + 1; // counter from the increase.
  end
endmodule
```

Változások:

- Bemenetek negálása (reset, C)
- Frekvenciaosztó (1 : 25 000 000)