 


Újrakonfigurálható eszközök



7. Hétszegmenses LED kijelző multiplex vezérlése

Felhasznált irodalom és segédanyagok

- Icarus Verilog Simulator: <http://iverilog.icarus.com/>
- GtkWave wave viewer: <http://gtkwave.sourceforge.net/>
- Verilog online tutorial: vol.verilog.com/VOL/main.htm
- Verilog tutorial for beginners:
www.referencedesigner.com/tutorials/verilog/verilog_01.php
- University of Washington Computer Science & Engineering,
CSE370 Lecture 23: Factoring FSMs Design Examples
- ASIC world – Verilog tutorial: asic-world.com/verilog/veritut.html
- Végh János: Bevezetés a **Verilog** hardverleíró nyelvbe
- Végh János: Segédeszközök az **Altera DE2** tanulói készlethez
- Végh János: Bevezetés a **Quartus II V13** fejlesztő rendszerbe

Tartalom

- A **C-M240** fejlesztői kártya
- A felhasznált kivezetések listája

Mintaprogramok:

- **one_digit_display** – 1 számjegyű hexadecimális számláló
- **eight_digit_display** – 8 jegyű kijelzés időmultiplex vezérlése
- **clock-display** – stopperóra hh-mm-ss kijelzéssel, időmultiplex vezérléssel és nyomógomb pergésmentesítéssel

C-M240 fejlesztői kártya

Gyártó: Shenzhen 21EDA Electronic Technology CPLD: Altera MAX II EPM240T100C5N

Órajel: 50 MHz VDD: 3,3 V Perifériák: 8-digit kijelző, 8 LED, 4 +1 nyomógomb, 1 csipogó

Fejlesztői környezet: **ALTERA QUARTUS Prime (Intel FPGA)**



C-M240 – felhasznált kivezetések

Bemenetek

CLK_50M az órajel bemenet
DEV_CLK a reset gomb

CLK_50M	input	PIN_12
K1 gomb	input	PIN_29
K2 gomb	input	PIN_28
K3 gomb	input	PIN_27
K4 gomb	input	PIN_26
DEV_CLK	input	PIN_44

Kimenetek

BELL	output	PIN_50
D30 LED8	output	PIN_51
D31 LED7	output	PIN_52
D32 LED6	output	PIN_53
D33 LED5	output	PIN_54
D34 LED4	output	PIN_55
D35 LED3	output	PIN_56
D36 LED2	output	PIN_57
D37 LED1	output	PIN_58

C-M240 – felhasznált kivezetések

Számjegyek


DIGIT1 (jobb szélső)	output	PIN_86
DIGIT2	output	PIN_87
DIGIT3	output	PIN_96
DIGIT4	output	PIN_89
DIGIT5	output	PIN_97
DIGIT6	output	PIN_91
DIGIT7	output	PIN_92
DIGIT8 (bal szélső)	output	PIN_95

Szegmensek

DATA0	output	PIN_85	A
DATA1	output	PIN_84	B
DATA2	output	PIN_83	C
DATA3	output	PIN_82	D
DATA4	output	PIN_81	E
DATA5	output	PIN_78	F
DATA6	output	PIN_77	G
DATA7	output	PIN_76	DP

one_digit_display: hexadecimális számláló

- Az 50 MHz-es rendszer órajelet egy 24 bites számlálóval leosztjuk
- A leosztott, kb. 3 Hz-es jelet egy 4 bites számlálóval számláljuk, s az eredményt hexadecimálisan kijejezzük egy 7 szegmenses LED kijelzőn
- A feladatot úgy is felfoghatjuk, hogy egy 28 bites (0 – 27. bitek) bináris számlálóláncot használunk, melynek 23. bitje vezérli a kijelzést, s a 24. - 27. bitek adják a kijelzendő szám bináris kódját.
- A számlálón kívül a Verilog kódnak még egy 4-bitről 7 szegmensre dekódoló áramkört is definiálnia kell.

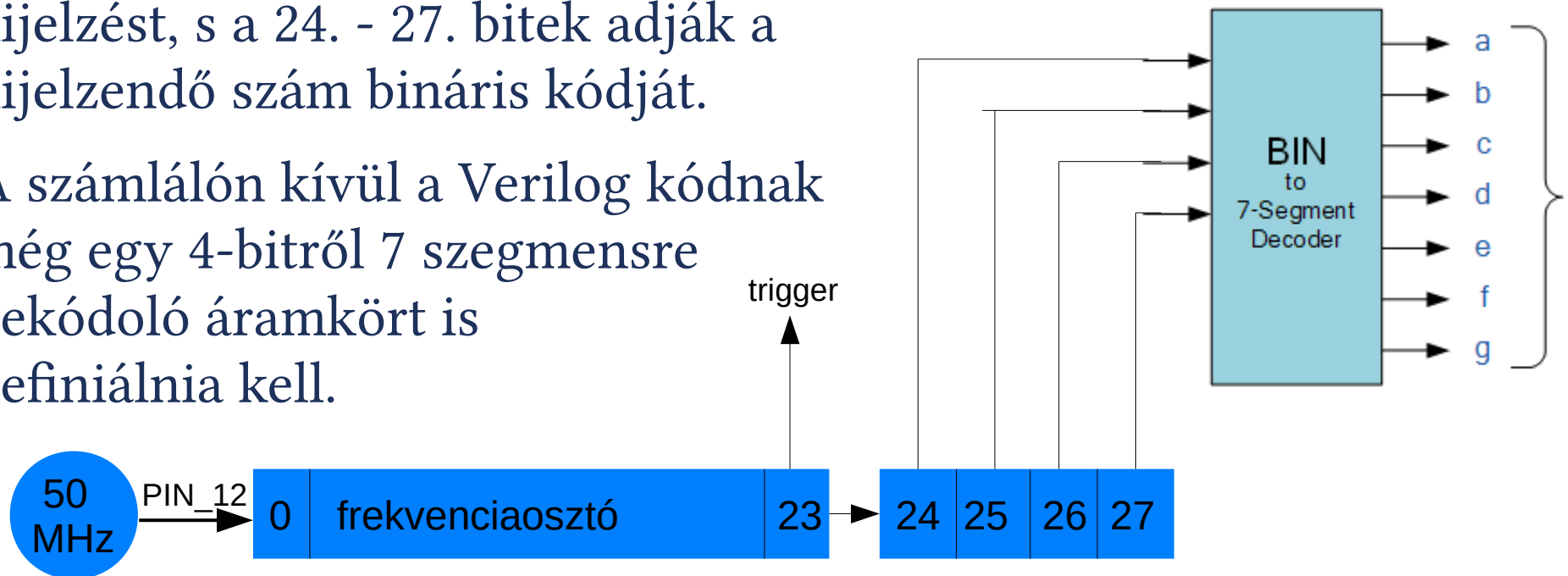

one_digit_display: hexadecimális számláló

- A C-M240 kártya számkijelzőjén a számjegyek szegmensei párhuzamosítva vannak, ezért egyszerre, egyidejűleg csak egy számjegy jeleníthető meg
- A szegmensek vezérlésével szinkronban a megfelelő számjegy anódját is aktív állapotba kell helyezni
- Ebben a mintaprogramban csak a jobb szélső számjegyet használjuk, ezért állandóan annak anódját tesszük aktívvá

```
module display (clk_50M, digit, segment);
    input clk_50M;                // 50MHz órajel (pin12)
    output wire [7:0] digit;      // számjegyek (anódok) vezérlése
    output reg [7:0] segment;     // DP és gfedcba szegmensek vezérlése
    reg [27:0] count;            // 24 + 4 bites számláló

    assign digit = 8'b11111110;   // mindig az 1. számjegy aktív!


    always @ (posedge clk_50M)   // minden óraütéskor
        count <= count + 1;     // léptetjük a számlálót
```

Folytatás a következő oldalakon...

hexadecimális kijelző 7 szegmenssel

- Négybites számokkal a 7 szegmenses kijelzőt az alábbi táblázat alapján vezéreljük. A közös anódú módban a katódokat vezéreljük, így „0” jelszint esetén világít a szegmens.

Bemenetek				7 szegmens konfiguráció	Bemenetek				7 szegmens konfiguráció
I3	I2	I1	I0		I3	I2	I1	I0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	0	0	1	1	1	0	0	1	9
0	0	1	0	2	1	0	1	0	A
0	0	1	1	3	1	0	1	1	b
0	1	0	0	4	1	1	0	0	7
0	1	0	1	5	1	1	0	1	d
0	1	1	0	6	1	1	1	0	E
0	1	1	1	7	1	1	1	1	F

 

Hex → 7 szegmens dekódoló

- A frekvenciaosztó 27 – 24. bitjei adják meg a kiírandó szám 4 bites kódját. A kiíratást a 23. bit 0-ba billenésekor végezzük (ekkor változik a kiírandó szám).

```
always @ (negedge count[23])
begin
  case (count [27:24])
    // A kiírandó számjegy
    0: segment <= 8'b11000000; // 0 (sorrend: DP és gfedcba szegmensek)
    1: segment <= 8'b11111001; // 1
    2: segment <= 8'b10100100; // 2
    3: segment <= 8'b10110000; // 3
    4: segment <= 8'b10011001; // 4
    5: segment <= 8'b10010010; // 5
    6: segment <= 8'b10000010; // 6
    7: segment <= 8'b11111000; // 7
    8: segment <= 8'b10000000; // 8
    9: segment <= 8'b10010000; // 9
    10: segment <= 8'b10001000; // A
    11: segment <= 8'b10000011; // B
    12: segment <= 8'b11000110; // C
    13: segment <= 8'b10100001; // D
    14: segment <= 8'b10000110; // E
    15: segment <= 8'b10001110; // F
  endcase
end
```

one_digit_display: a teljes kód egyben

```
module display (clk_50M, digit, segment);
input clk_50M; // 50MHz órajel (pin12)
output wire [7:0] digit; // számjegyek vezérlése
output reg [7:0] segment; // DP és gfedcba szegmensek vezérlése
reg [27:0] count; // frekvencia-osztó számláló
assign digit = 8'b11111110; // digital tube bit selection is on

always @ (posedge clk_50M) // frekvencia leosztás
begin
count <= count + 1; // számláló léptetése
end



always @ (negedge count[23])
begin
case (count [27:24]) // A frekvenciaosztó felső bitjei
// Közös anódú szegmensek - negatív logika
0: segment <= 8'b11000000;
1: segment <= 8'b11111001;
2: segment <= 8'b10100100;
3: segment <= 8'b10110000;
4: segment <= 8'b10011001;
5: segment <= 8'b10010010;
6: segment <= 8'b10000010;
7: segment <= 8'b11111000;
8: segment <= 8'b10000000;
9: segment <= 8'b10010000;
10: segment <= 8'b10001000;
11: segment <= 8'b10000011;
12: segment <= 8'b11000110;
13: segment <= 8'b10100001;
14: segment <= 8'b10000110;
15: segment <= 8'b10001110;
endcase
end
endmodule
```

display.v

```
+-----+
; Fitter Summary
+-----+
; Fitter Status ; Successful - Mon Dec 04 11:02:15 2017
; Quartus Prime Version ; 17.0.0 Build 595 04/25/2017 SJ Lite Edition
; Revision Name ; display
; Top-level Entity Name ; display
; Family ; MAX II
; Device ; EPM240T100C5
; Timing Models ; Final
; Total logic elements ; 35 / 240 ( 15 % )
; Total pins ; 17 / 80 ( 21 % )
; Total virtual pins ; 0
; UFM blocks ; 0 / 1 ( 0 % )
+-----+
```

8 számjegy időmultiplex kijelzése

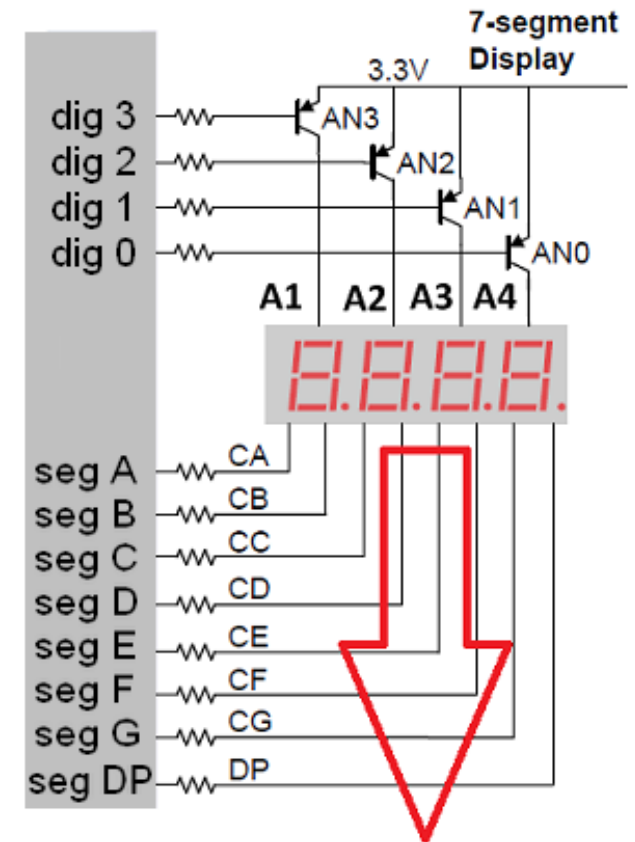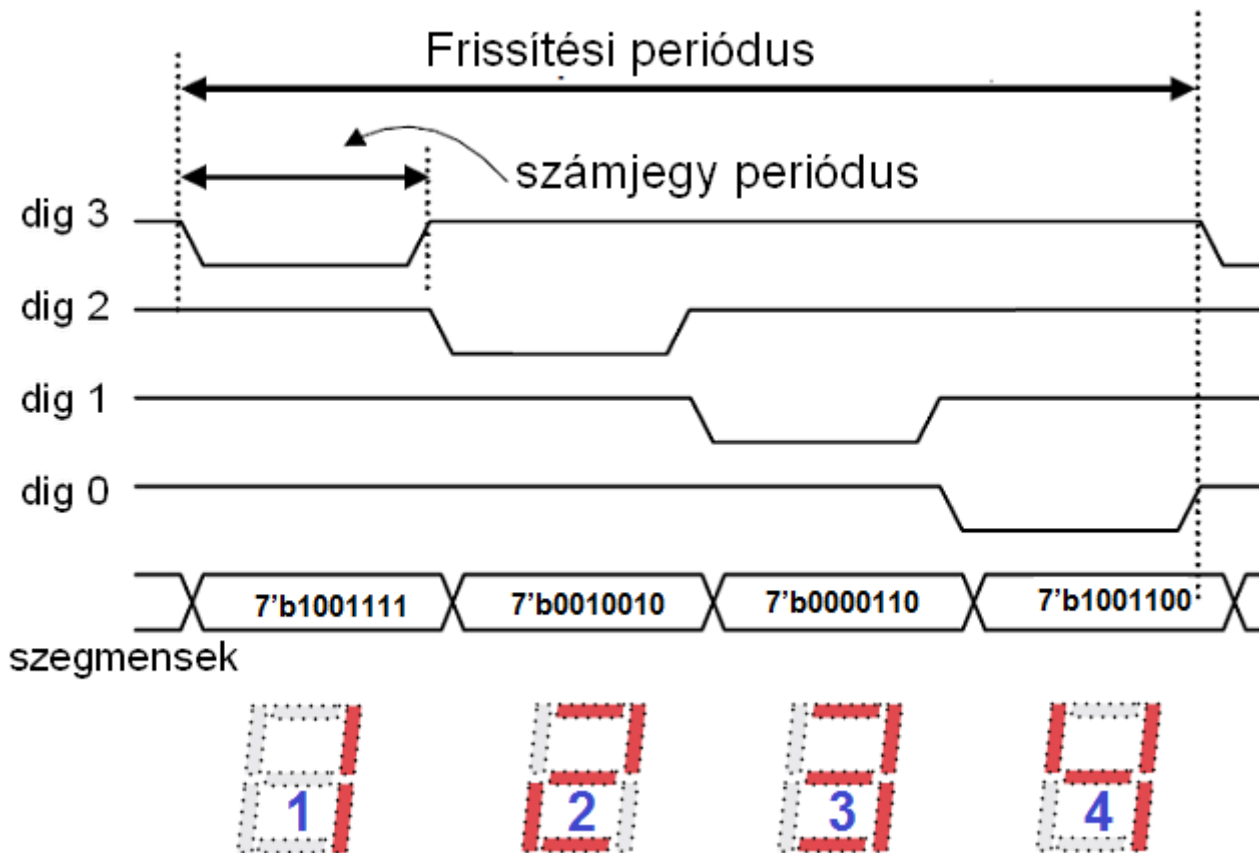- Az ábrákon csak 4 számjegy kijelzését mutatjuk, de a módszer könnyen bővíthető
- Egyszerre csak egy számjegy aktív, s az ehhez tartozó kódot vezetjük a szegmensekre



8 számjegyhez
16 kivezetés kell:
8 számjegyválasztó és
8 szegmensvezérlő jel
(7 szegmens+tizedespont)

Az „eight_digit_display” projekt

- Nyolc számjegyet jelenítünk meg időmultiplex módon (a nyolc számjegyet felváltva jelenítjük meg)
- Mindegyik helyiértéken a számjegy sorszámát jelezzük ki
- A megjelenítés ütemezését az 50 MHz-es órajelből leosztott jelekkel vezéreljük

```
module display (clk_50M, digit, segment);
    input clk_50M; // 50MHz órajel (pin12)
    output reg [7:0] digit; // számjegyek vezérlése
    output reg [7:0] segment; // DP és gfedcba szegmensek

    reg [24:0] count; // frekvenciaosztó számláló
    reg [3:0] data; // a kiírandó számjegy

    always @ (posedge clk_50M) // frekvencia leosztás
        count <= count + 1; // számláló léptetése

    ...
endmodule
```

Az „eight_digit_display” projekt

- A kijelzendő adat (data) a számláló 16 – 18. bitjei, 4-bitre bővítve
- Egy-egy számjegy kiírása a számláló 15. bitjének lefutásánál történik ($2^{16}/50\text{MHz}$, azaz kb. 1,3 ms-onként)
- A frissítési periódus ennek 8-szorosa: $2^{19}/50\text{MHz} \approx 10 \text{ ms}$


```
always @ (negedge count[15])
begin
  data <= {1'b0, count[18:16]}; // a számjegy sorszámát íratjuk ki
  case (count[18:16]) // a számláló vezérli a kijelzést
    3'b000: digit <= 8'b1111_1110; // jobb szélső számjegy aktiválása
    3'b001: digit <= 8'b1111_1101;
    3'b010: digit <= 8'b1111_1011;
    3'b011: digit <= 8'b1111_0111;
    3'b100: digit <= 8'b1110_1111;
    3'b101: digit <= 8'b1101_1111;
    3'b110: digit <= 8'b1011_1111;
    3'b111: digit <= 8'b0111_1111; // bal szélső számjegy aktiválása
    default:
      digit <= 8'b1111_1110;
  endcase
end
```

Az „eight_digit_display” projekt

- A megjelenítendő szám (*data* regiszter) hét szegmensre dekódolása hasonlóan történik, mint az előző projektben


```
always @ (data)
begin
  case (data)
    // A kiírandó számjegy
    0: segment = 8'b11000000; // 0 (sorrend: DP és gfedcba szegmensek)
    1: segment = 8'b11111001; // 1
    2: segment = 8'b10100100; // 2
    3: segment = 8'b10110000; // 3
    4: segment = 8'b10011001; // 4
    5: segment = 8'b10010010; // 5
    6: segment = 8'b10000010; // 6
    7: segment = 8'b11111000; // 7
    8: segment = 8'b10000000;
    9: segment = 8'b10010000;
    10: segment = 8'b10001000;
    11: segment = 8'b10000011;
    12: segment = 8'b11000110;
    13: segment = 8'b10100001;
    14: segment = 8'b10000110;
    15: segment = 8'b10001110;
  endcase
end
```

```
+-----+
; Fitter Summary
+-----+
; Fitter Status ; Successful - Mon Dec 04 14:47:42 2017
; Quartus Prime Version ; 17.0.0 Build 595 04/25/2017 SJ Lite Edition
; Revision Name ; display
; Top-level Entity Name ; display
; Family ; MAX II
; Device ; EPM240T100C5
; Timing Models ; Final
; Total logic elements ; 34 / 240 ( 14 % )
; Total pins ; 17 / 80 ( 21 % )
; Total virtual pins ; 0
; UFM blocks ; 0 / 1 ( 0 % )
+-----+
```

 

Stopperóra tervezése

- Az óra 1 Hz-es időalapját az 50 MHz rendszer órajelből osztjuk le
- A multiplex kijelzéshez a számjegy kiválasztása és az adatmultiplexer vezérlőjele a számláló 15 – 17. bitjei (kb. 1 ms időközönként vált)
- Az időt 3 db két számjegyű BCD számláló méri, amelyek 60, 60 illetve 24 egység után csordulnak túl
- Az időszámlálót **törlés** és **engedélyezés/tiltás** bemenettel is elláttuk, ezeket nyomógombok vezérlik

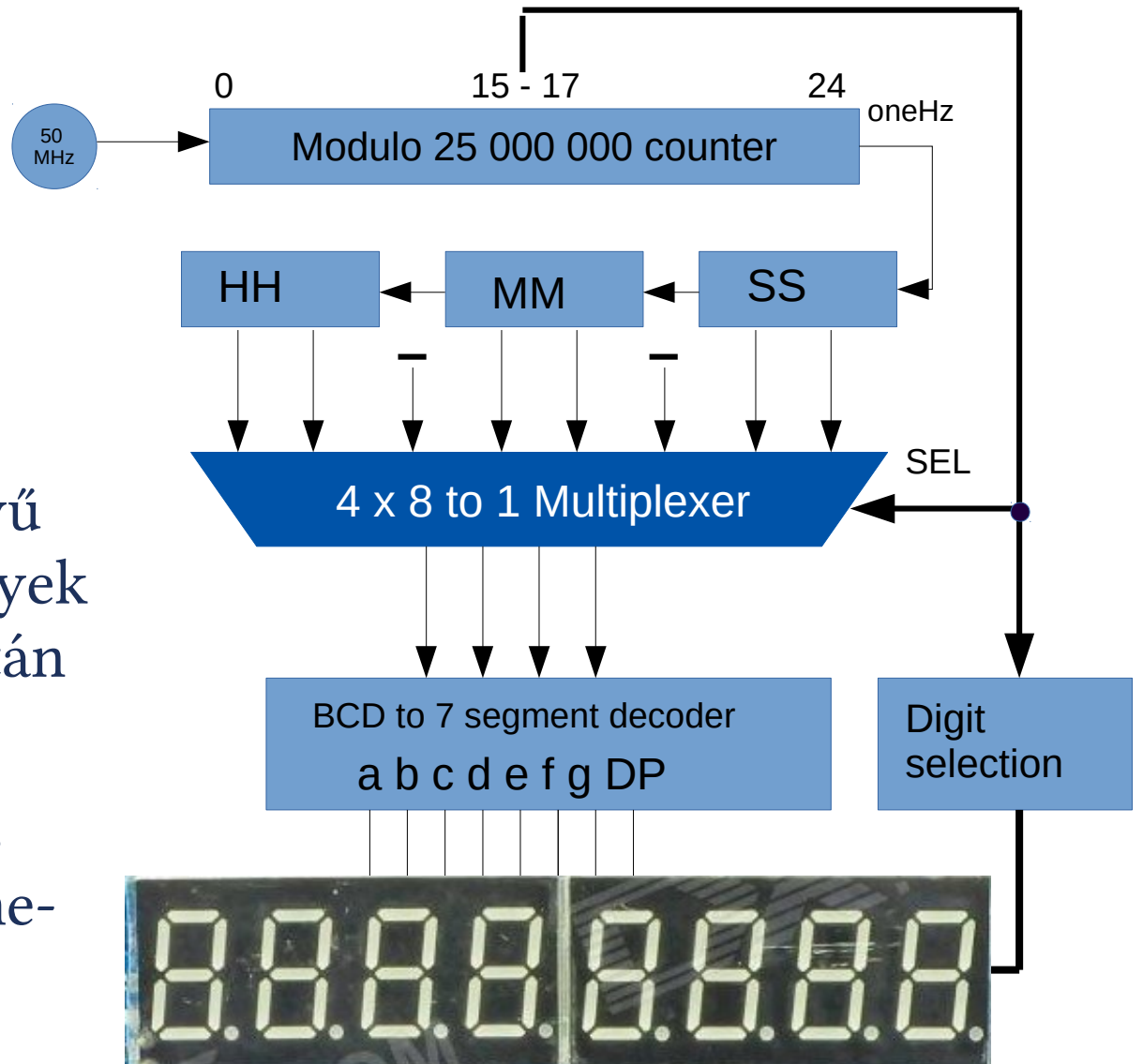

clock_display projekt: clock.v

```
module clock (clk_50M, key_in, digit, segment);
    input clk_50M; // 50 MHz órajel (pin 12)
    input [1: 0] key_in; // K1 és K2 nyomógombok állapota
    output reg [7: 0] digit; // számjegy választó regiszter
    output reg [7: 0] segment; // szegmensvezérlő regiszter

    reg [ 3: 0] disp_dat; // a kiírandó számjegy kódja
    reg [24: 0] count; // frekvenciaosztó számláló
    reg [23: 0] hour; // az idő számlálója
    reg oneHz, keyen; // 1 Hz jel és az állapotjelző
    reg [1: 0] dout1, dout2, dout3; // pergésmentesítő regiszterek
    wire [1: 0] key_done; // gomblenyomások könyvelése

    always @ (posedge clk_50M) // oneHz jel generálása
    begin
        count = count + 1'b1;
        if (count == 25'd25000000) // 0.5 s eltelt?
            begin
                count = 25'd0; // számláló törlése
                oneHz = ~ oneHz; // az 1 Hz-es jel előállítás
            end
        end
    end
end
```

Folytatás a következő oldalakon ...

A nyomógombok pergésmentesítése

- A **K1** és **K2** nyomógombok állapotát 3 fokozatú léptető regiszterbe mintavételezzük kb. 5 ms-onként
- Ha három egymás utáni mintavétel alacsony szintet mutat, akkor elnyomottnak tekintjük a gombot (`key_done[0]`, ill. `key_done[1]`)
- A **K1** gomb a *keyen* engedélyező/tiltó jel állapotát billenti át
- A **K2** gomb lenyomásakor nullázzuk az időszámlálót és felengedésig nullán is tartjuk

```
assign key_done = (dout1|dout2|dout3); // pergésmentesített gomb állapotok

always @ (posedge count [17]) begin // mintavételezés 5 ms-onként
    dout1 <= key_in;
    dout2 <= dout1;
    dout3 <= dout2;
end

always @ (negedge key_done [0])
    keyen = ~ keyen; // a K1 gomb lenyomásakor átbillen
```

Az időmultiplex kijelzés vezérlése

- A kijelzendő adat vagy a 24 bites időszámláló egy-egy 4-bites szelete, vagy egy tagoló karakter (hh – mm – ss formátum)

```
always @ (posedge clk_50M)
begin
    case (count [17:15]) // a kijelzendő adat kiválasztása
        3'd0: disp_dat = hour [3: 0]; // másodpercek
        3'd1: disp_dat = hour [7: 4]; // 10 másodpercek
        3'd2: disp_dat = 4'ha; // "-" tagolójel
        3'd3: disp_dat = hour [11: 8]; // percek
        3'd4: disp_dat = hour [15:12]; // 10 percek
        3'd5: disp_dat = 4'ha; // "-" tagolójel
        3'd6: disp_dat = hour [19:16]; // órák
        3'd7: disp_dat = hour [23:20]; // 10 órák
    endcase
    case (count [17:15]) // a számjegyválasztó jel előállítás
        3'd0: digit = 8'b11111110; // jobb szélső számjegy
        3'd1: digit = 8'b11111101; // 2. számjegy
        3'd2: digit = 8'b11111011; // 3. számjegy
        3'd3: digit = 8'b11110111; // 4. számjegy
        3'd4: digit = 8'b11101111; // 5. számjegy
        3'd5: digit = 8'b11011111; // 6. számjegy
        3'd6: digit = 8'b10111111; // 7. számjegy
        3'd7: digit = 8'b01111111; // bal szélső számjegy
    endcase
end
```

A 7-szegmens dekóder

- Csak decimális számjegyeket vagy „-” tagolójelet jelenítünk meg (utóbbinak decimális 10 a kódja)
- A második tagolójelet az *oneHz* jellel kapuzzuk (villogtatás)

```
always @ (posedge clk_50M)
begin
    case (disp_dat) // 7-szegmens dekóder
        4'h0: segment = 8'hc0; // 0 kijelzése
        4'h1: segment = 8'hf9; // 1 kijelzése
        4'h2: segment = 8'ha4; // 2 kijelzése
        4'h3: segment = 8'hb0; // 3 kijelzése
        4'h4: segment = 8'h99; // 4 kijelzése
        4'h5: segment = 8'h92; // 5 kijelzése
        4'h6: segment = 8'h82; // 6 kijelzése
        4'h7: segment = 8'hf8; // 7 kijelzése
        4'h8: segment = 8'h80; // 8 kijelzése
        4'h9: segment = 8'h90; // 9 kijelzése
        4'ha: segment = 8'hbf; // - kijelzése
        default:
            segment = 8'hff; // ne mutasd!
    endcase
    if ((count [17:15] == 3'd2) & oneHz)
        segment = 8'hff; // a 2. elválasztójel villogtása
end
```

Az időszámláló kezelése

```
always @ (negedge oneHz or negedge key_done [1])           // az időszámláló kezelése
begin
    if (! key_done [1])                                     // is the reset key?
        hour = 24'h0;                                     // Yes, then cleared
    else if (! keyen) begin
        hour [3: 0] = hour [3: 0] + 1'b1;                // Add 1 second
        if (hour [3: 0] == 4'ha) begin
            hour [3: 0] = 4'h0;
            hour [7: 4] = hour [7: 4] + 1'b1;           // overflow at 10th s
            if (hour [7: 4] == 4'h6) begin
                hour [7: 4] = 4'h0;
                hour [11: 8] = hour [11: 8] + 1'b1;    // overflow at 60th s
                if (hour [11: 8] == 4'ha) begin
                    hour [11: 8] = 4'h0;
                    hour [15:12] = hour [15:12] + 1'b1; // overflow at 10th m
                    if (hour [15:12] == 4'h6) begin
                        hour [15:12] = 4'h0;
                        hour [19:16] = hour [19:16] + 1'b1; // overflow at 60th m
                        if (hour [19:16] == 4'ha) begin
                            hour [19:16] = 4'h0;
                            hour [23:20] = hour[23:20]+1'b1; // overflow at 10th h
                        end
                        if (hour [23:16] == 8'h24)       // overflow at 24th h
                            hour [23:16] = 8'h0;
                    end
                end
            end
        end
    end
end
end
end
end
end
end
```